

## 第6章 数字系统

[6.1 数字系统的基本概念](#)

[6.2 数据通路](#)

[6.3 由顶向下的设计方法](#)

[6.4 小型控制器的设计](#)

[6.5 数字系统设计实例](#)



[返回目录](#)

# 6.1 数字系统的基本概念


## 6.1.1 一个数字系统实例

## 6.1.2 数字系统的基本模型


## 6.1.3 数字系统与逻辑功能部件的区别

# 6.1.1 一个数字系统实例

## 药片装瓶计数显示数字系统基本框图

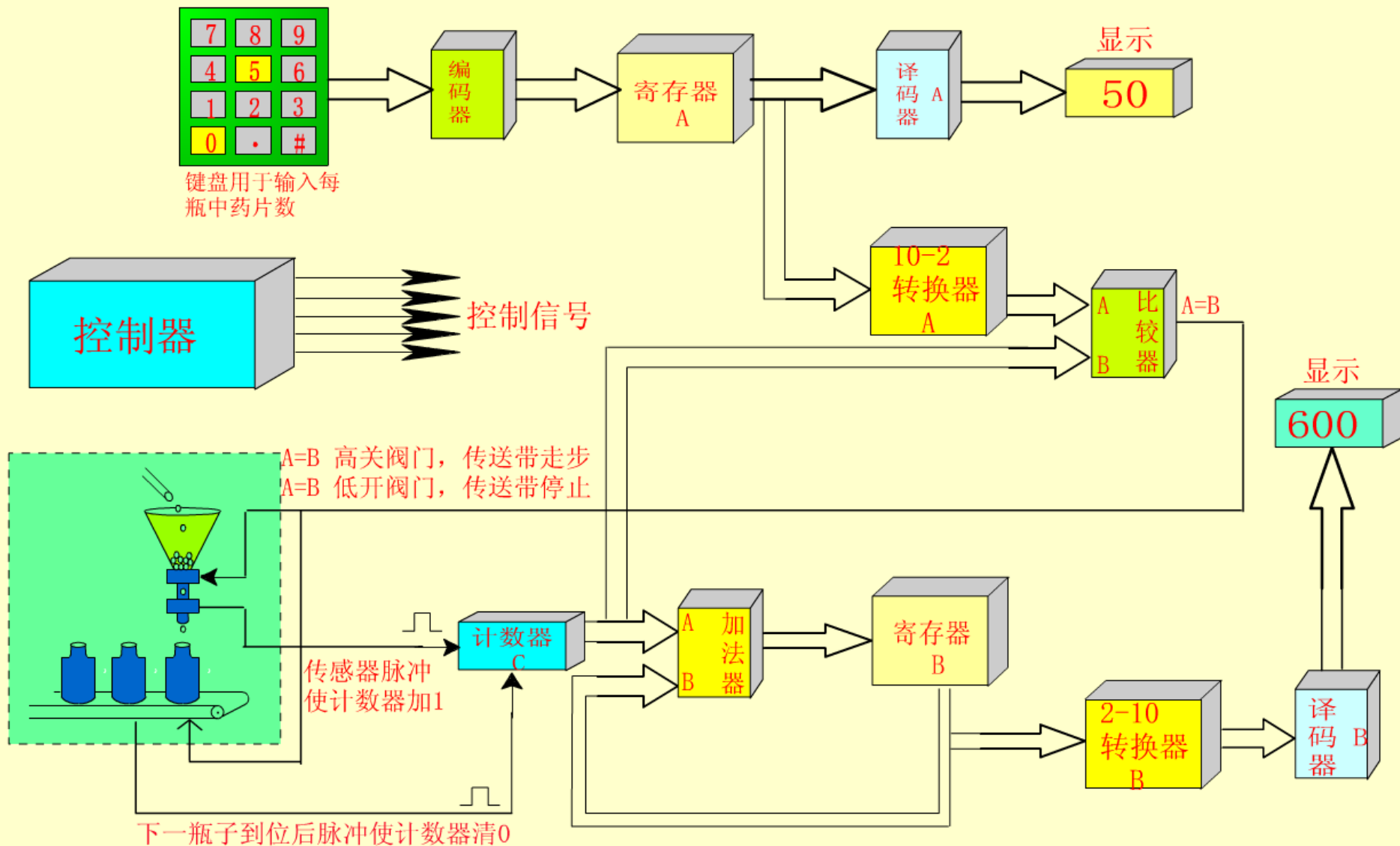


## 6.1.2 数字系统的基本模型

 


稳定、精准、可靠、模块化

## 6.1.2 数字系统的基本模型

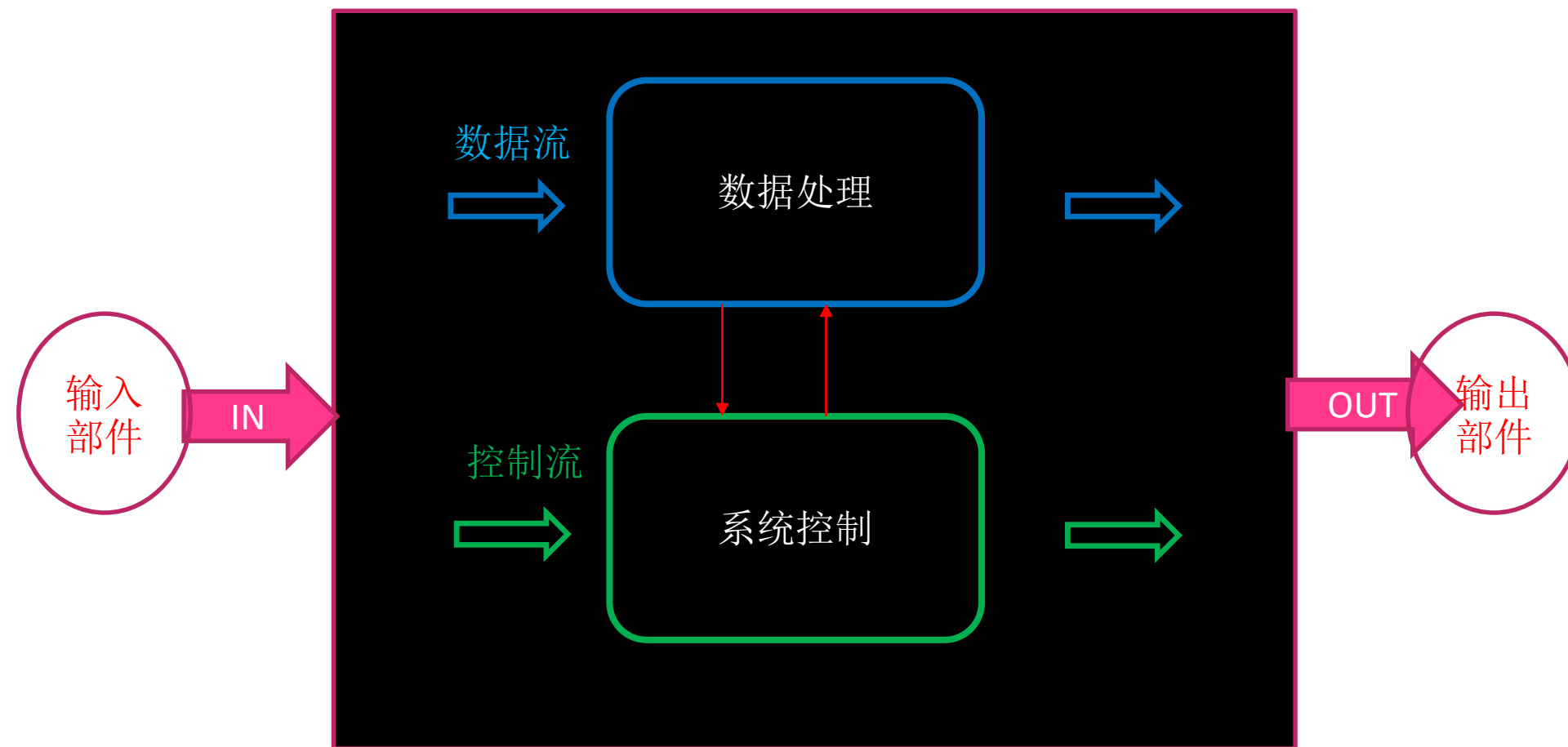

## 6.1.2 数字系统的基本模型

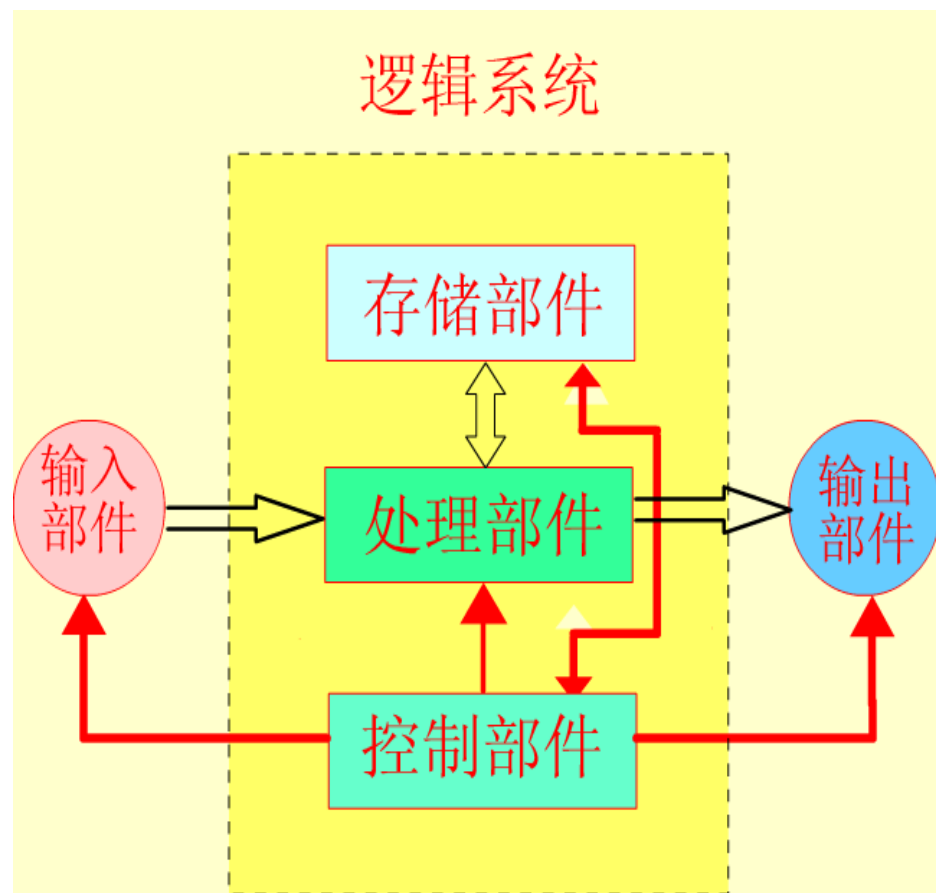


(a) 数字系统基本结构

# 数字系统基本模型

**输入部件：** 收信息，外部。

**输出部件：** 处理结果，外部。

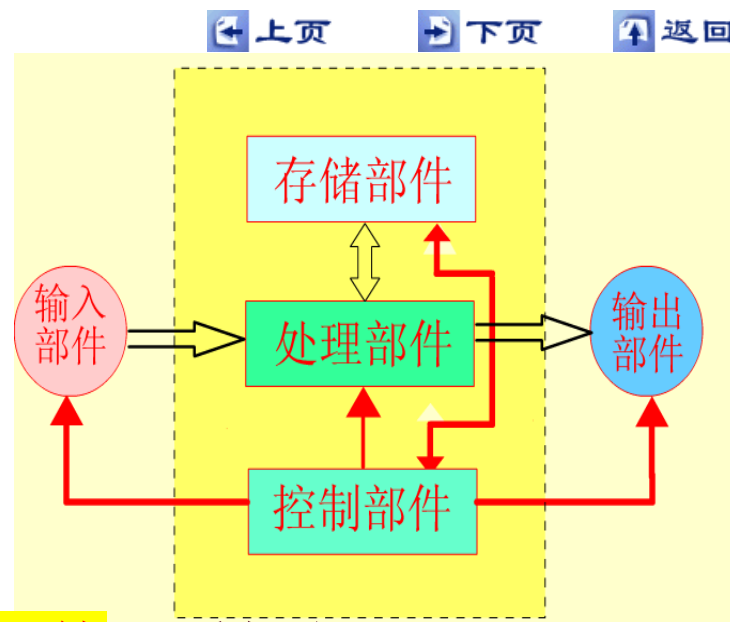


**存储部件**和**处理部件**统称为**执行部件**（受控部

件）。**执行部件**接受控制信号，进行数据运算、数据存储、输出。处理中产生**状态信息**反馈到控制单元。

**控制部件**称为控制单元。控制单元根据外部输入和反馈状态信息，决定下步操作。向**执行部件**发送控制信号，决定何时、何地、进行何种数据运算。

# 组成

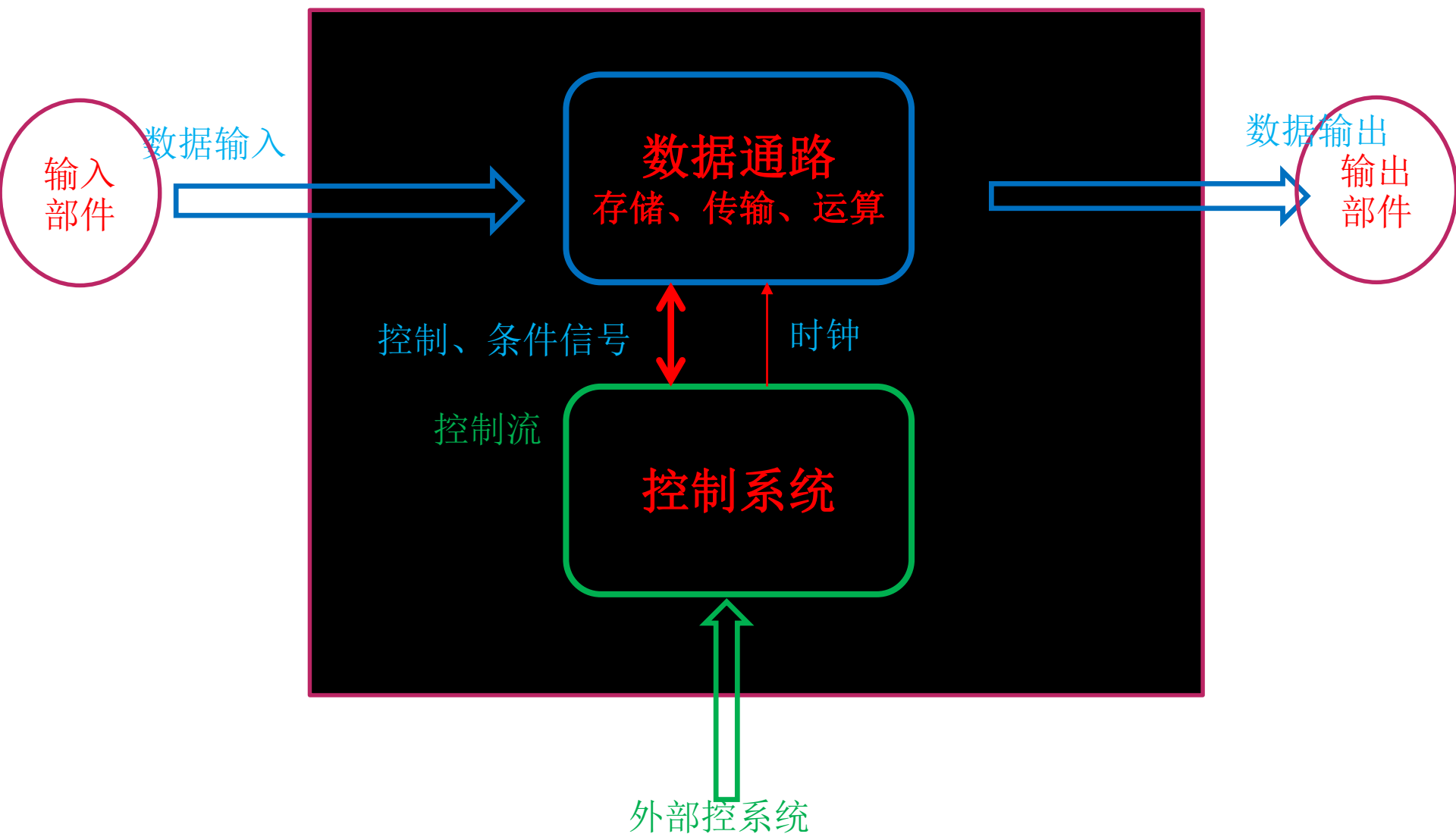



## 6.1.3 数字系统与逻辑功能部件的区别

### 一、有无控制部件

**数字系统**通常由若干个逻辑功能部件组成，由一个控制器统一指挥**部件（子系统）**一般就是一个逻辑功能部件，诸如加法器、乘法器、译码器寄存器堆、存储器等，它们都是典型的逻辑功能部件，可称为逻辑子系统。逻辑功能部件一般不带有控制器

### 二. 设计方法


**数字系统**级的设计和**逻辑部件级**的设计是沿不同途径进行的。

**逻辑部件**的设计采用自下而上的设计方法：

先按任务要求建立真值表或状态表，给出逻辑功能描述，然后进行逻辑化简或状态化简，最后一举完成逻辑电路的设计。

**数字系统**的设计方法，是一个自上而下的设计方法，又称为由顶向下的设计过程。  
系统级设计→功能级设计--> 器件级设计

# 自上而下的设计方法

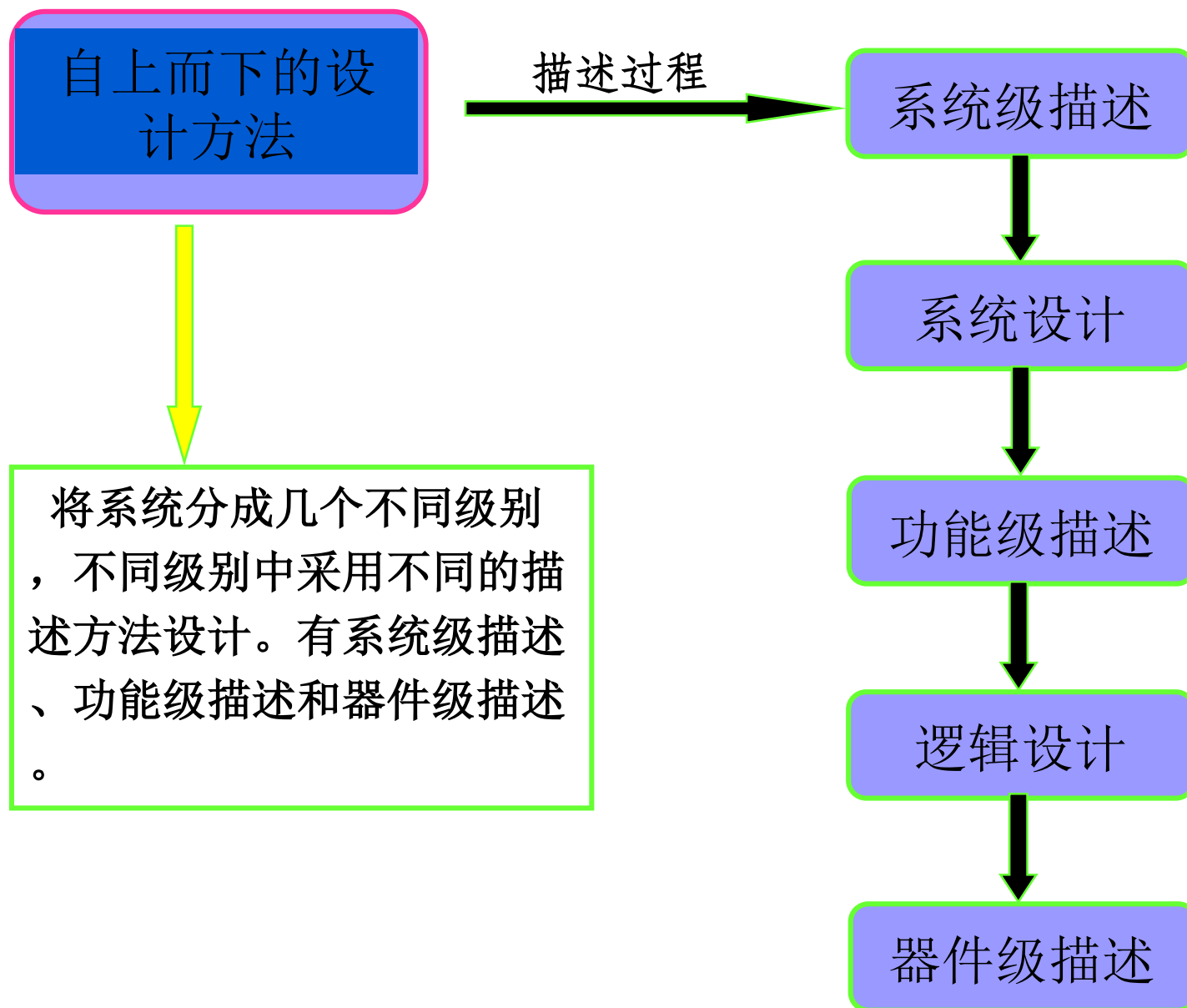

## 自上而下设计步骤

- (1) 逻辑抽象, 分析, 将系统划分为若干子系统.
- (2) 系统方框图设计 (系统初步设计)。确定实现系统功能算法。
- (3) 设计控制器, 以控制各子系统工作。
- (4) 设计子系统 (逻辑电路图设计)。

# 数字系统设计方法概述

- 基于通用逻辑器件：硬件
- 以微控制器为核心：软件
- 专用集成电路(ASIC)设计：硬件
- 以PLD为基础：硬件软件化
- 以片上系统( Soc)为基础：软硬件协同

## 6.2 数据通路

1、运算、存储基本子系统

2、传输：总线

3、数据通路实例

# 1、运算、存储等基本子系统

基本子系统是数字系统最基本的逻辑功能部件。

包括算术逻辑运算单元ALU、寄存器堆、RAM。

- 算术逻辑运算单元ALU
- 加减法器
- 寄存器堆
- 存储器 RAM


# 算术逻辑运算单元ALU

## ALU的功能

- 算术、逻辑运算，对数据进行加工处理的功能部件。
- 没有ALU，就不成为复杂的数字系统。

## ALU的结构


- 数据输入
- 数据输出
- 反馈信息
- 控制信号

 

# 算术逻辑运算单元ALU

ALU为多功能运算部件，实现多种算术和逻辑运算。

ALU一般结构

 

M为控制器参数。根据M的位数，可设计多种运算功能。



# 算术逻辑运算单元

芯片AM2901中，M有3位，ALU有3种算术运算，5种逻辑运算。

M <sub>2</sub>	M <sub>1</sub>	M <sub>0</sub>	功能操作
0	0	0	A 加 B
0	0	1	B 减 A
0	1	0	A 减 B
0	1	1	A+B
1	0	0	A · B
1	0	1	$\overline{A} \cdot B$
1	1	0	A ⊕ B
1	1	1	$\overline{\overline{A} \oplus B}$

- 控制参数M为n，实现2<sup>n</sup>种算术或逻辑运算。

# 加（减）法器

A、B：参加运算的两个数（n位）；

S：求和结果。

ASC 为控制信号；

ASC=0，加法运算。

ASC=1，减法运算。


变反网络将减法转化为加法。

Over--- 溢出标志

Sign---运算结果符号（正或负

Carry--- 最高位的进位输出信

Zero---求和结果S=0的标志信号

 

运算产生的特殊状态信号用标志触发器保存。为控制器使用。

# 寄存器堆

ALU无记忆功能。


运算数和结果均需要寄存器（堆）保存。寄存器堆是系统中不可缺少的子系统。

## 分类

- 1) **通用寄存器** 暂存参与ALU运算的数据或结果。数目一般是4、8、16、32个或更多。
- 2) **专用寄存器** 保存运算中需要或产生的某些特殊信号。如ALU的状态**标志信号寄存器**、**地址寄存器**、**指令寄存器**、**程序计数器**等。  
专用寄存器根据不同系统而不同。


# 通用寄存器

## 通用寄存器结构（单端口输出）

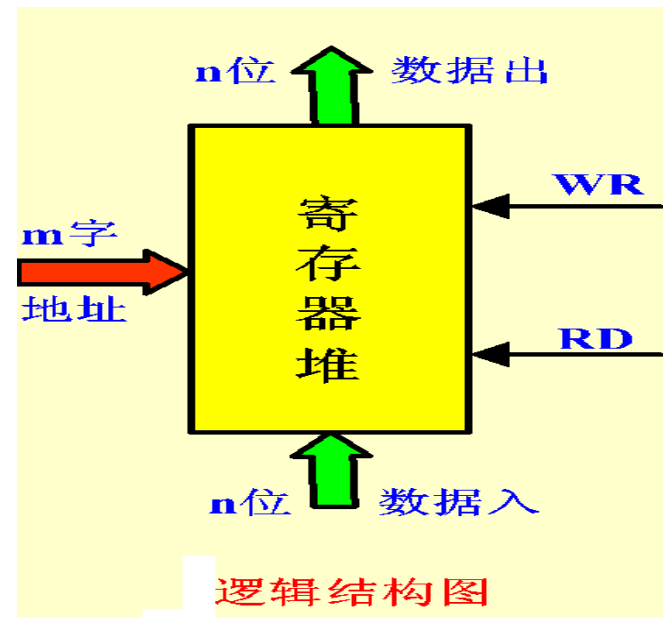
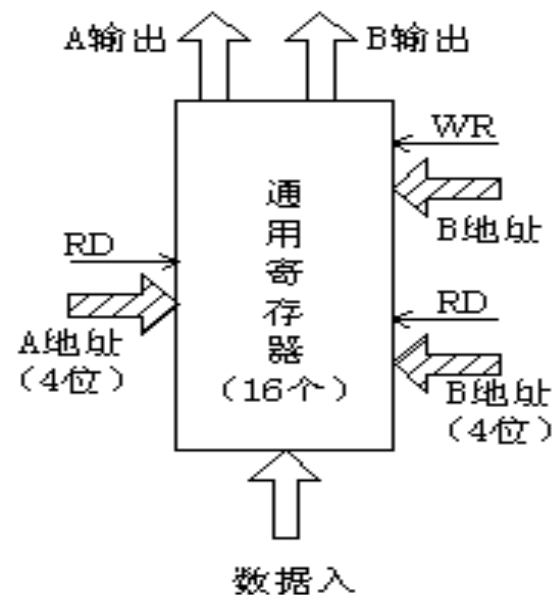
## 通用寄存器结构（双端口输出）

- 组成：寄存器堆，地址寄存器多路开关 和数据选择器。
- 功能：A、B读数 and B写数。




# 双端口输出寄存器堆

[上页](#)[下页](#)[返回](#)

与ALU构成运算器。ALU和寄存器堆间锁存器作为缓冲。

**寄存器读出：**控制信号RDA(B)有效，A和B地址指定的两个寄存器数据分送到端口A和端口B。

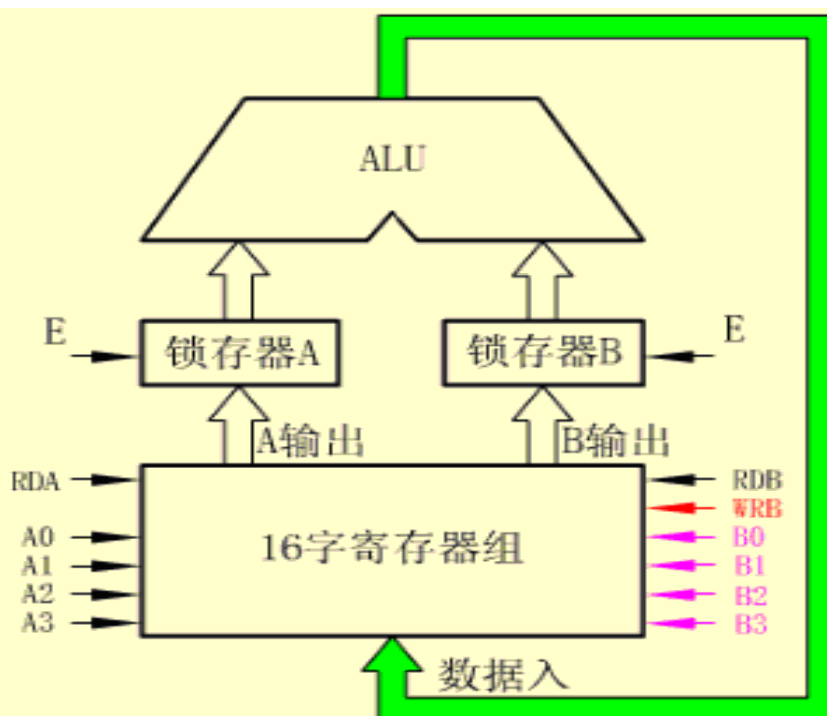**寄存器写入：**WRB有效时，待存入数据按B地址指定的寄存器写入（寄存器堆）。



写寄存器组时，数据  
按 B地址写入寄存器  
堆


# 存储器RAM

组成：地址寄存器MAR、数据缓冲器MDR、存储矩阵、RW电路。

读操作：读数控制信号RD有效，存储单元内容读到MDR，再送到数据总线。

写操作：写数控制信号WR有效，写入数据由数据总线送到MDR寄存器，再写入存储矩阵。

读写操作分时进行。位数据线具有双向传送功能。

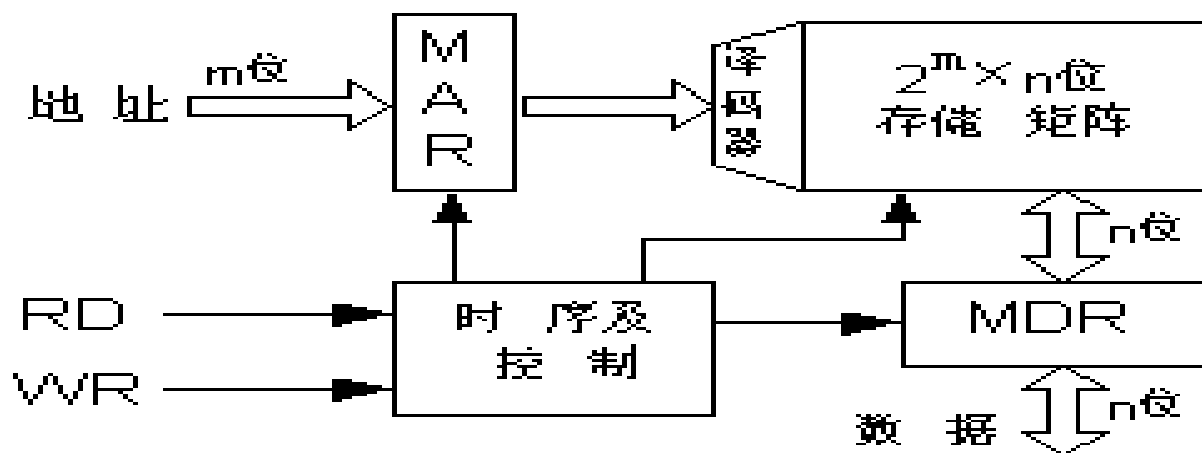


## 2、总线结构

### 1. 总线的概念

**总线**：多个信息源分时传送数据流到多个目的地的传输通路。

总线原理示意图

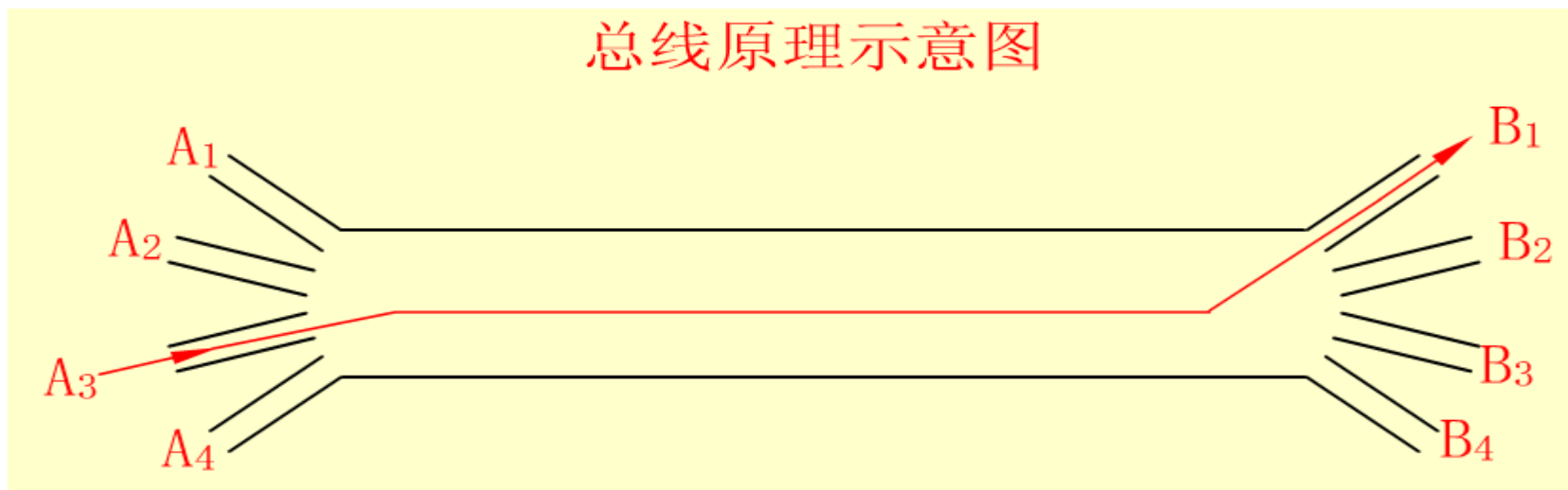


数字系统中多采用双向总线。

**双向总线**：信息的源端和目的端是相对的，即可以实现信息的双向传送。

# 逻辑实现


- 多路选择器方式（适合单向总线）

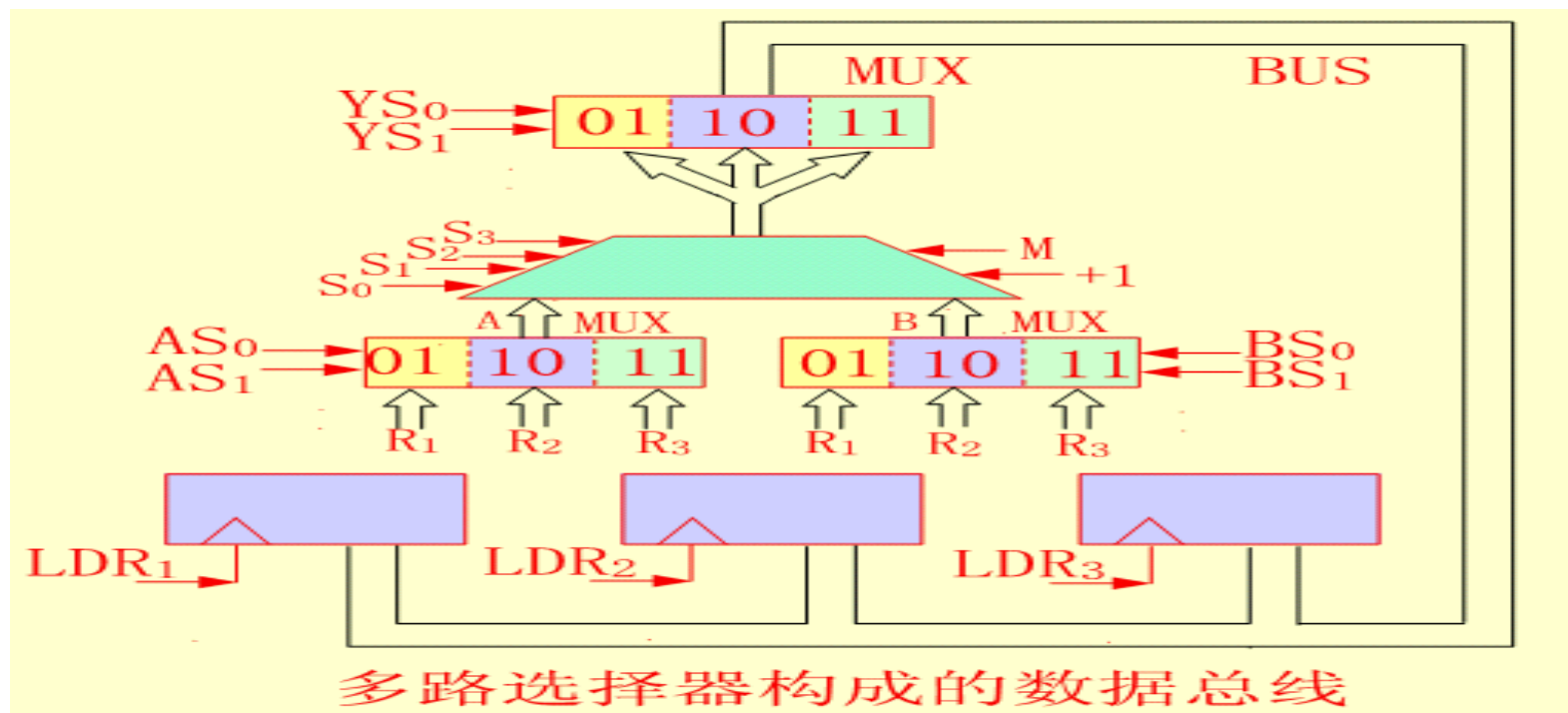


- 三态门方式(适合单向、双向总线)



## • 三态门

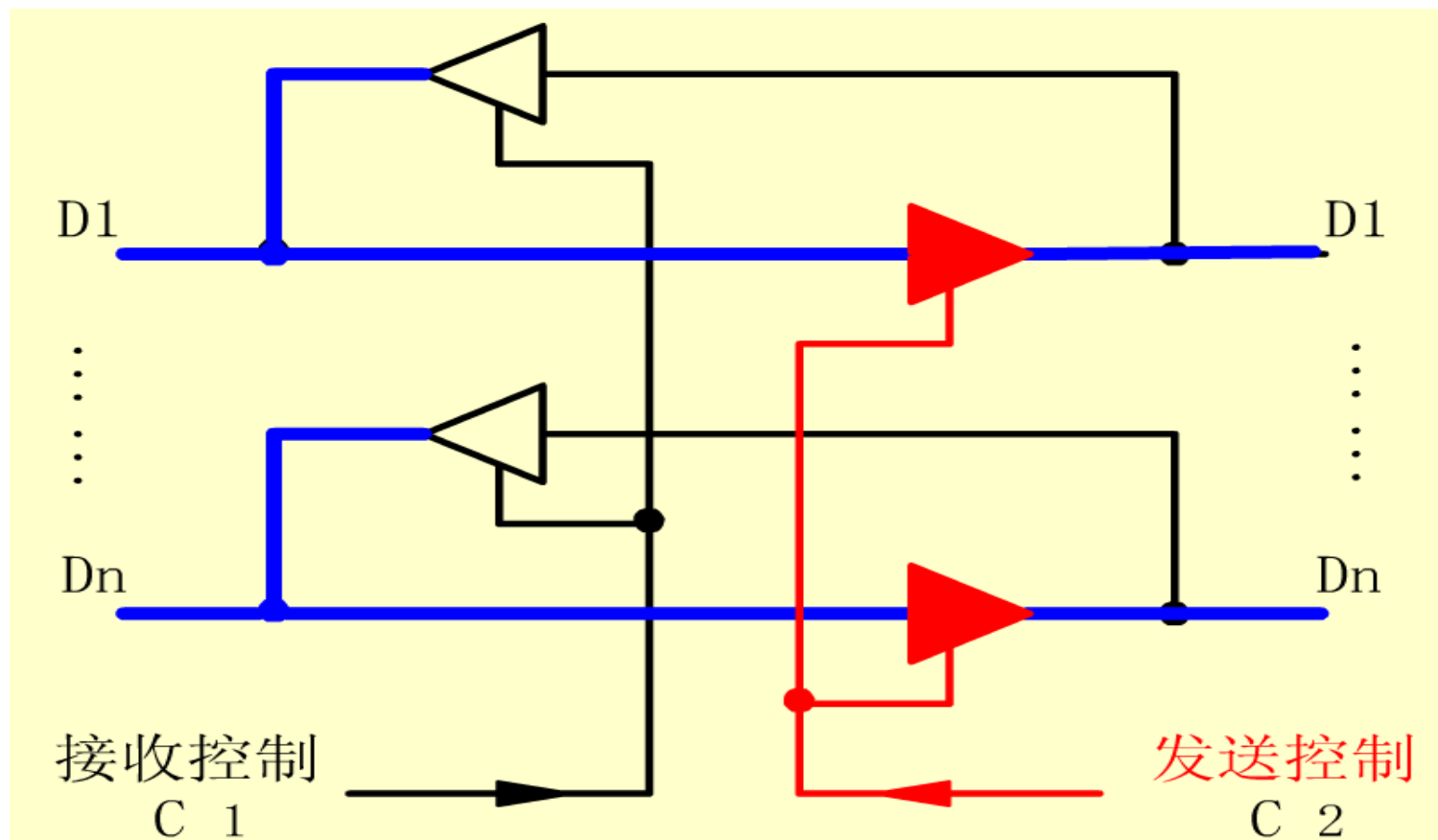

双向数据总线

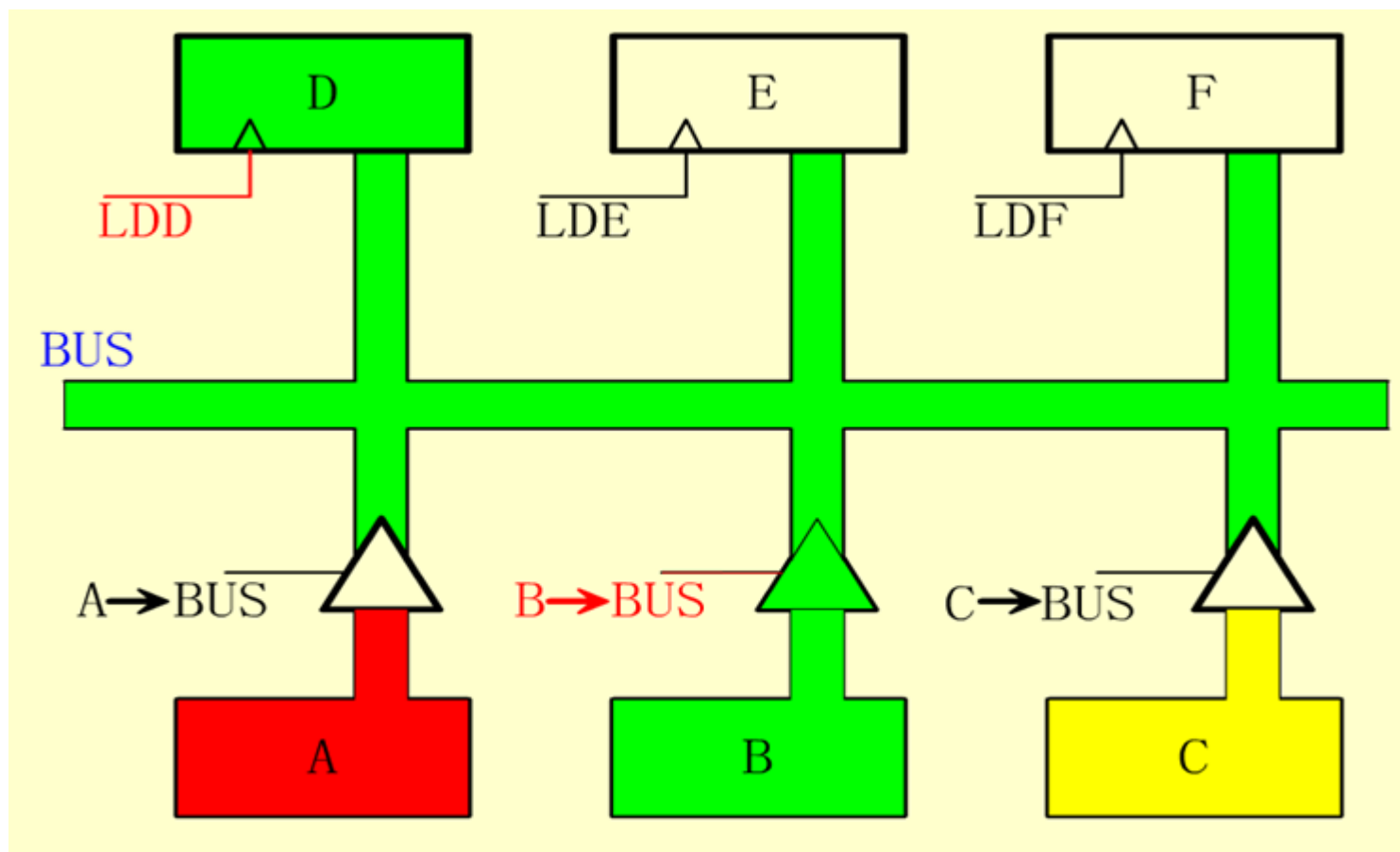

三态门构成的数据总线

### 3、数据通路实例

数字系统中，各个子系统通过数据总线联结形成的数据传送路径称为**数据通路**。


1. **数据通路设计**非常重要, 不仅影响控制器设计, 也影响数字系统性能指标（速度和成本）

处理速度快的数字系统，要求独立传送信息的**数据通**也多。但数据通路增加将使控制器复杂。

2. 在满足速度指标前提下，**数据通路**应尽可能简单。
3. 小型系统中多采用单一总线结构。较大系统可采用**双总线**或**三总线结构**。

## 6.2.2 数据通路实例

多路选择器构成的数据总线

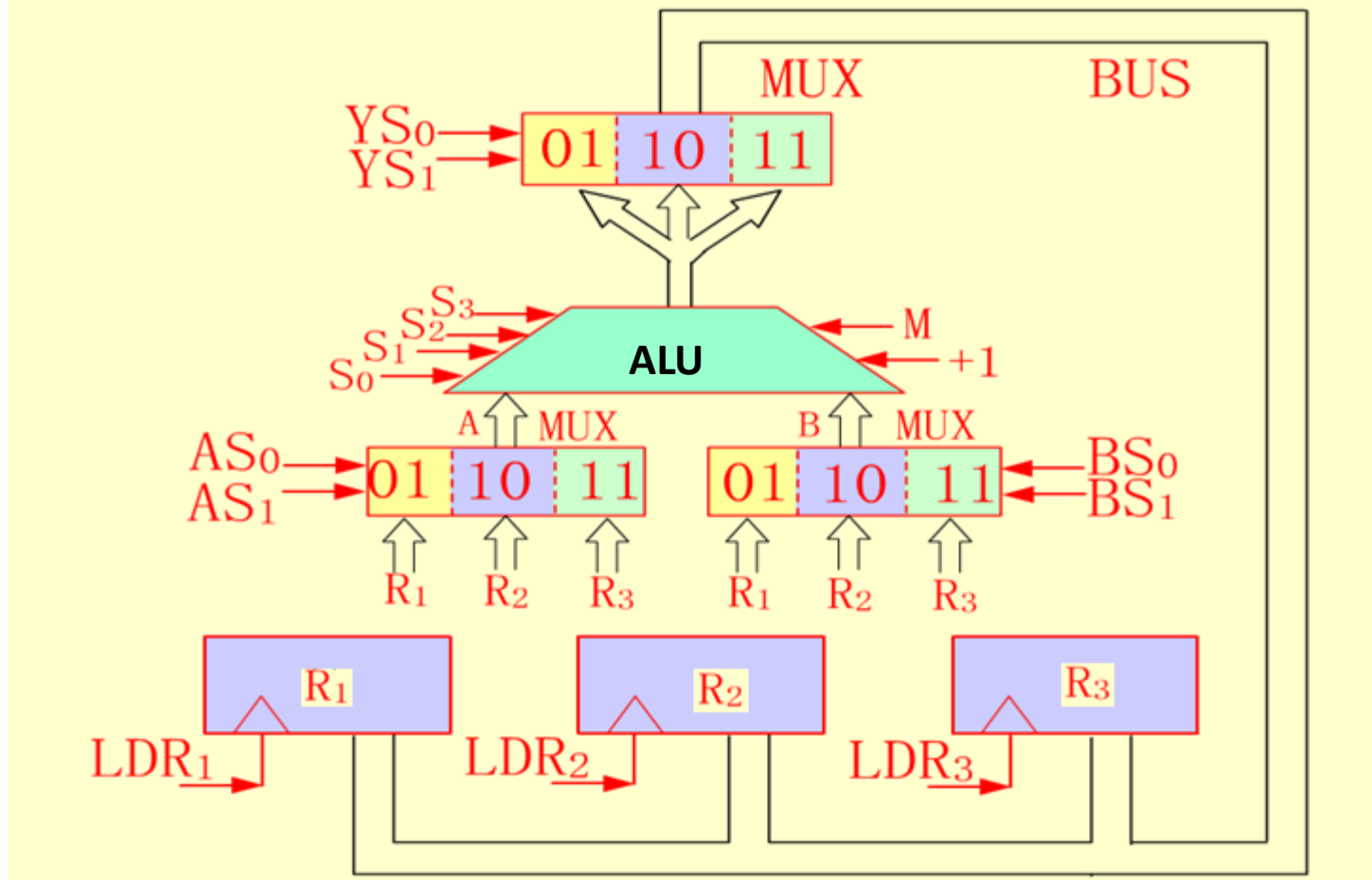

# 单总线中的数据通路及数据流分析

单总线结构的数据通路实例，子系统如下：


**通用寄存器组R**（双端口）：存BUS上来的数据。暂存器A和B。

**ALU**：S3、S2、S1、S0、M五个控制端，选择运算类型。寄存器C保存ALU运算产生的进位信号。

**RAM**：受读/写控制信号控制。MAR是地址寄存器。

**BUS**：单数据总线，通过三态门与有关子系统连接。

**控制器**：产生数据通路中控制信号（单线），控制各子系统。


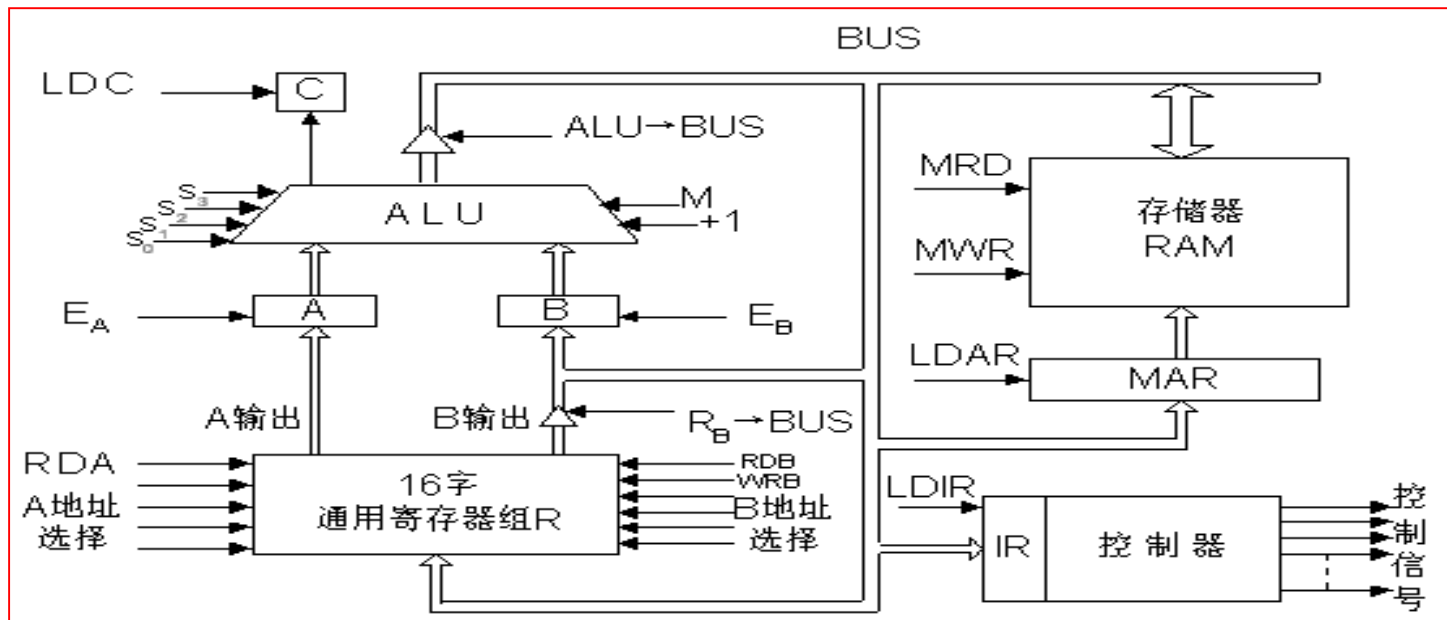


# 【例1】说明 $R_i + R_j \rightarrow R_j$ 操作的数据流。



读出 $R_i$ 和 $R_j$ 的数据并送至ALU进行相加，结果送回 $R_j$ 。

数据流为：

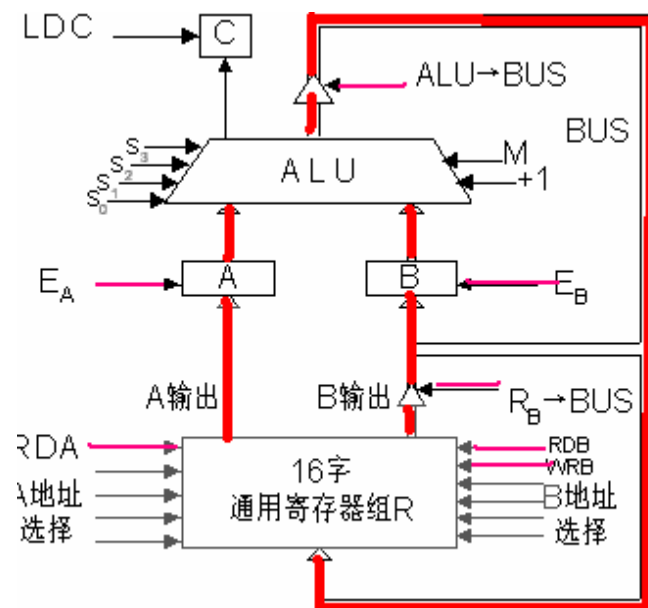 

→表示数据流方向，括号内绿色字母表示控制信号。

RDA: 以A地址读通用寄存器 $R_i$ 。

RDB: 以B地址读通用寄存器 $R_j$ 。

WRB: 以B地址写通用寄存 $R_j$ 。

## 【例2】说明Rj--->RAM操作的数据流

- 寄存器Rj中的数据送往RAM中保存。

数据流: Rj (RDB) → BUS (RB → BUS) → RAM (MWR)


MWR: 表示将BUS来的数据写入RAM。

- 实现上述数据流, 须先向MAR送入地址码, 假设由Ri 经 A端口给出, 即存在另一数据流:

Ri (RDB) → A (EA) → BUS (ALU → BUS) → MAR (LDAR);

LDAR: 将暂存器B给出的地址码打入到MAR。

- 地址和数据信息都占用BUS, 需分时进行。

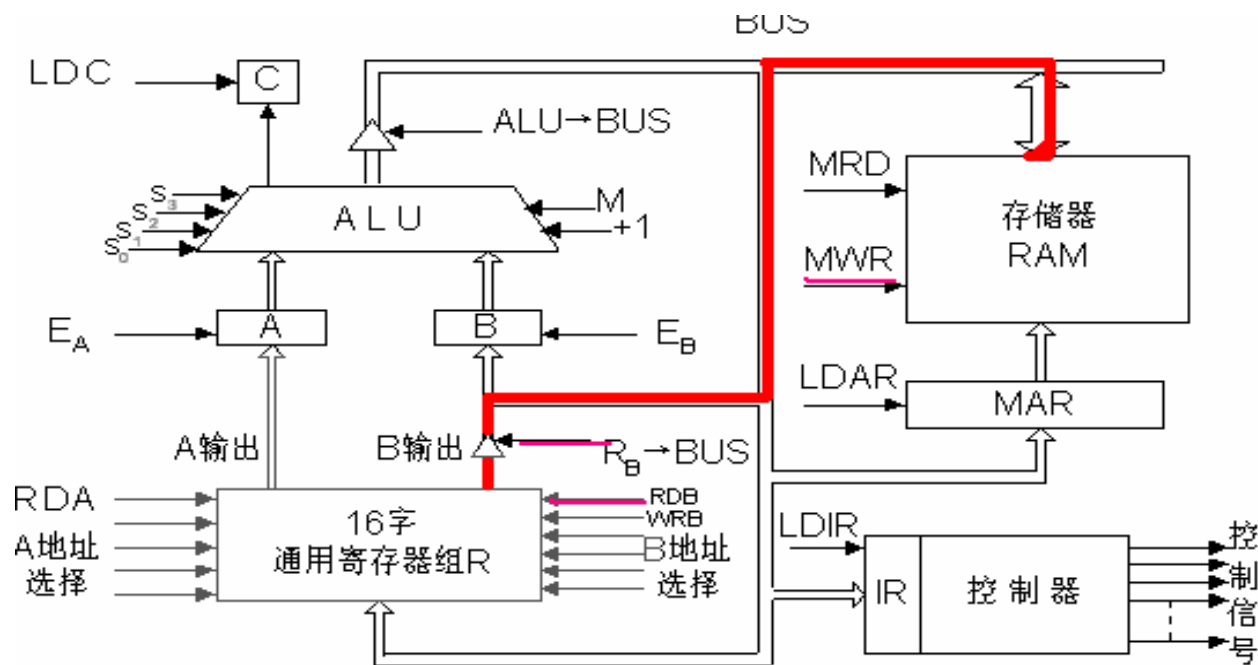


## 【例3】说明RAM--->Rj操作的数据流。

- 把RAM中的数据，送到通用寄存器Rj。
- 数据流：**RAM(MRD)→BUS→Rj(WRB)**

MRD: RAM的读出命令。

WRB: 寄存器Rj的写命令。



- 同样，应先向MAR送入地址。与上述数据流操作分时进行。

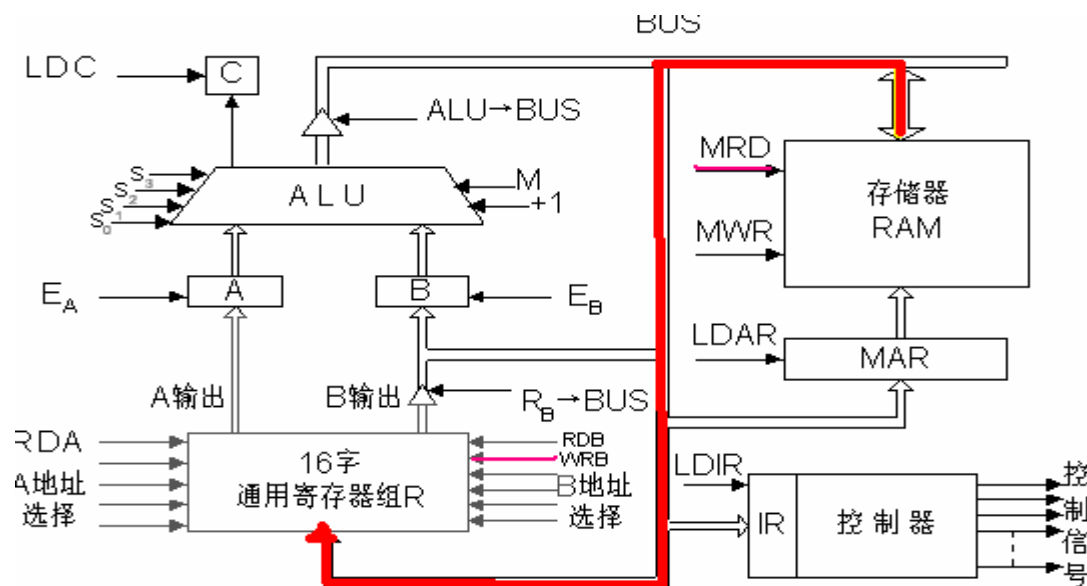


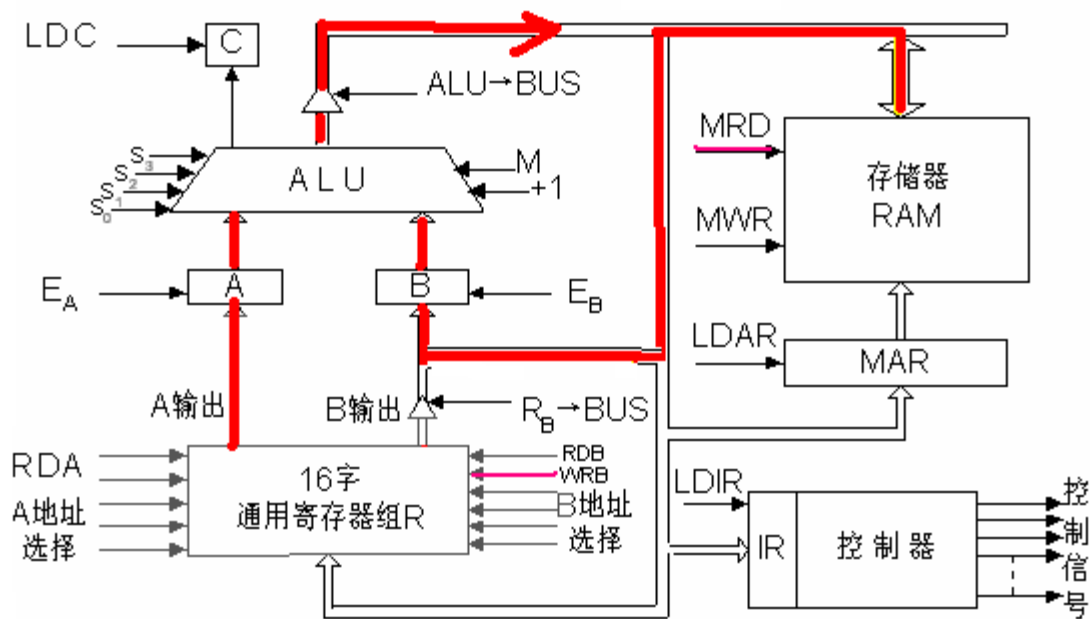 
# 【例4】说明 $R_i + \text{RAM} \rightarrow \text{RAM}$ 操作的数据流。

- 一个运算数据来自 $R_i$ ，一个来自RAM，在ALU中运行加法运算后又存入到RAM中。
- 数据流为（假设RAM的地址码已经放在MAR中）。



# 单总线中数据通路及数据流分析

四种数据流处理时间和路径与数据通路有关。数据流通过BUS和数据通路在各子系统间进行流动。

数据通路不同，控制信号(由控制器产生)也不同。

子系统通过三态门与总线连接简单方便。易扩充，BUS上直接增加三态门和子系统即可。

为改善数据通路和系统性能,可采用双端口寄存器输出。

数据通路设计非常重要, 不仅影响控制器设计，也影响数字系统性能指标




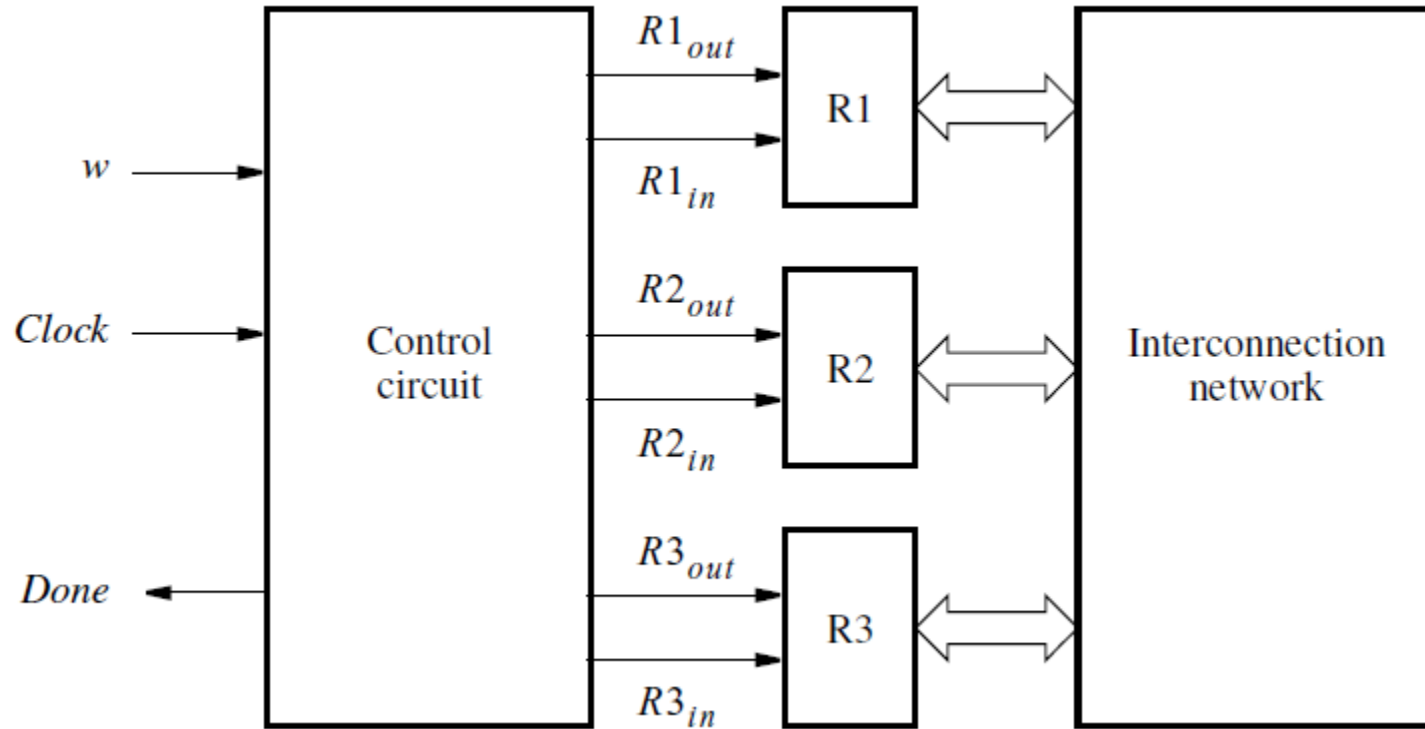


Figure 6.10. System for Example 6.1.

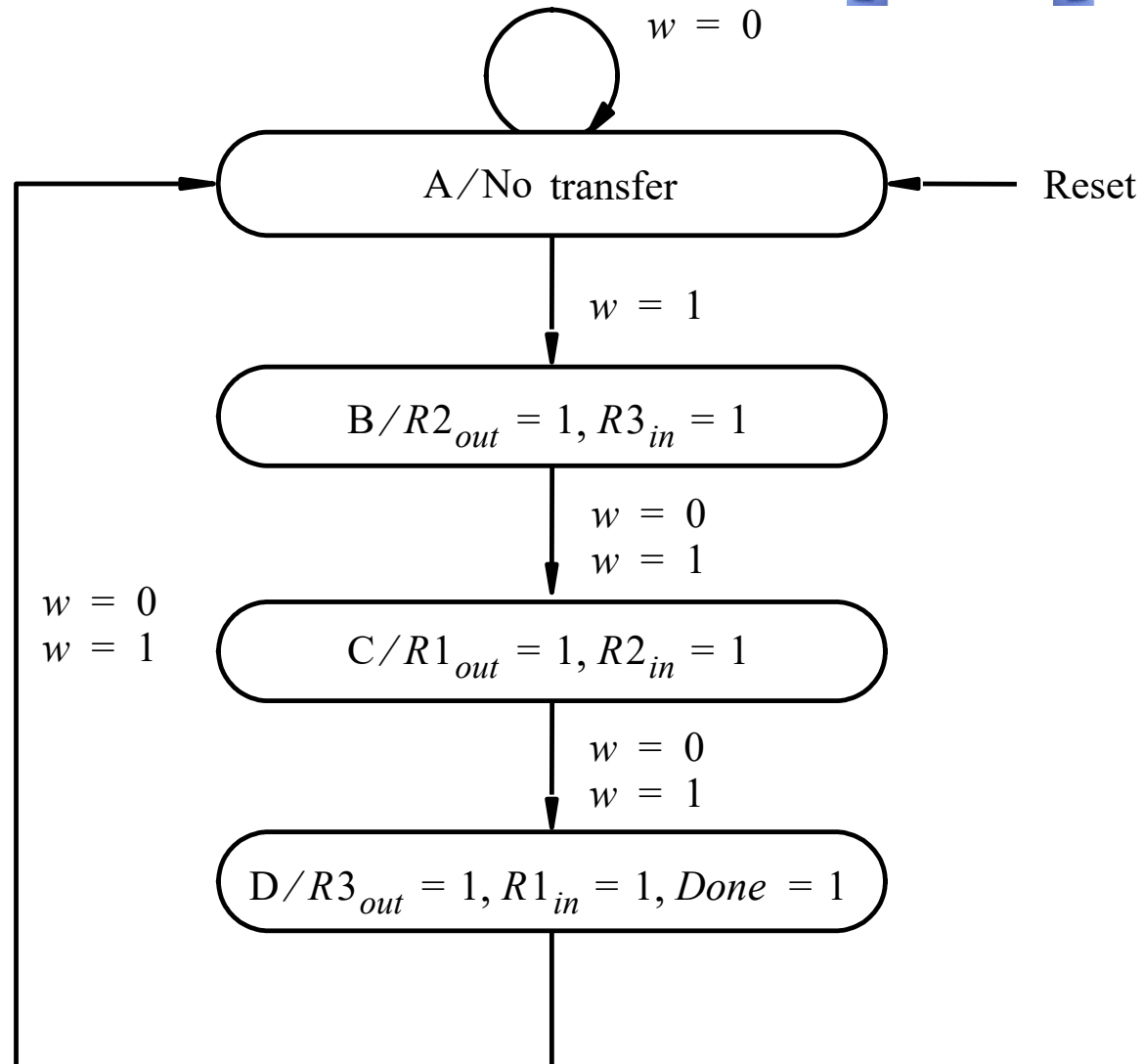

State diagram for Example 6.1.

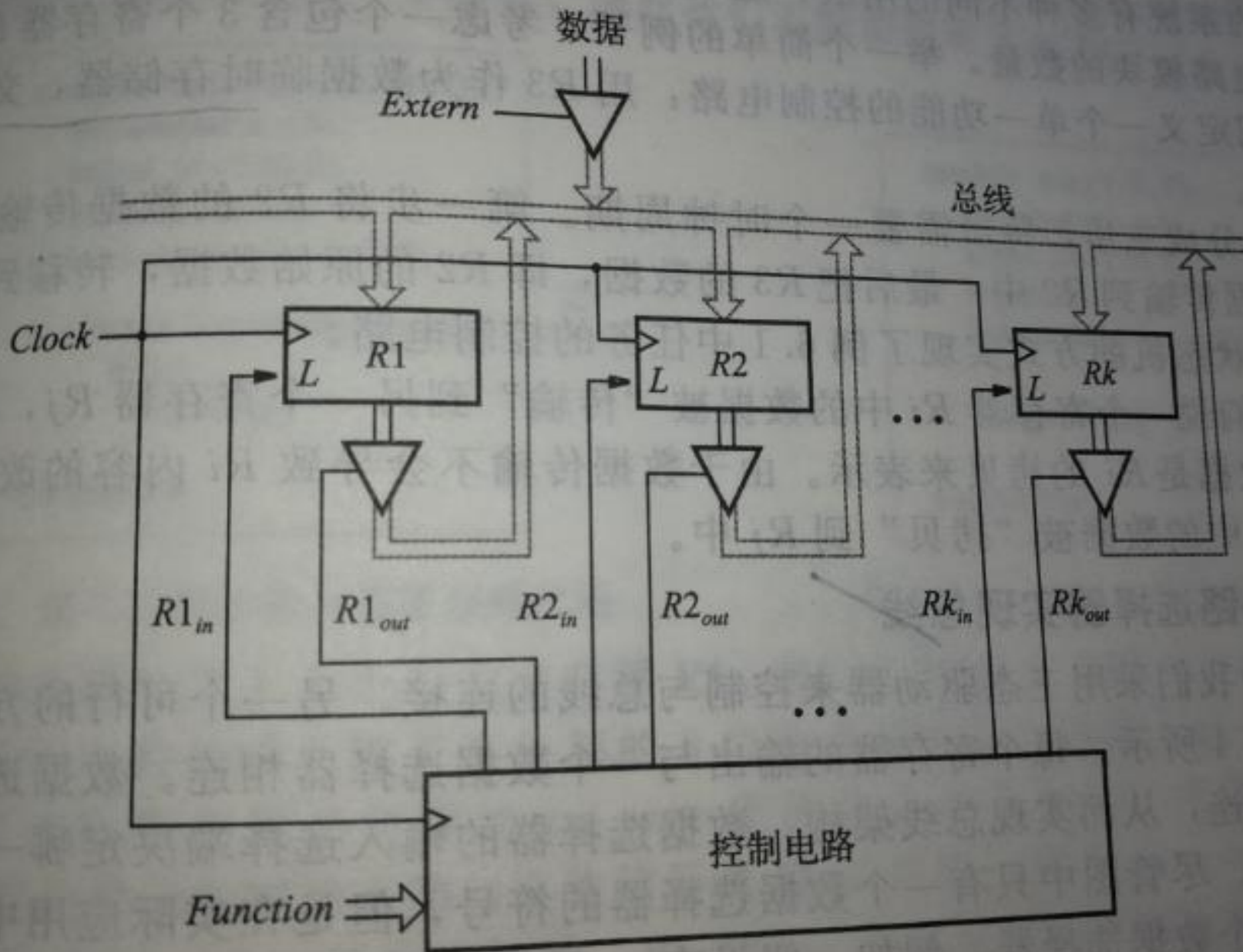

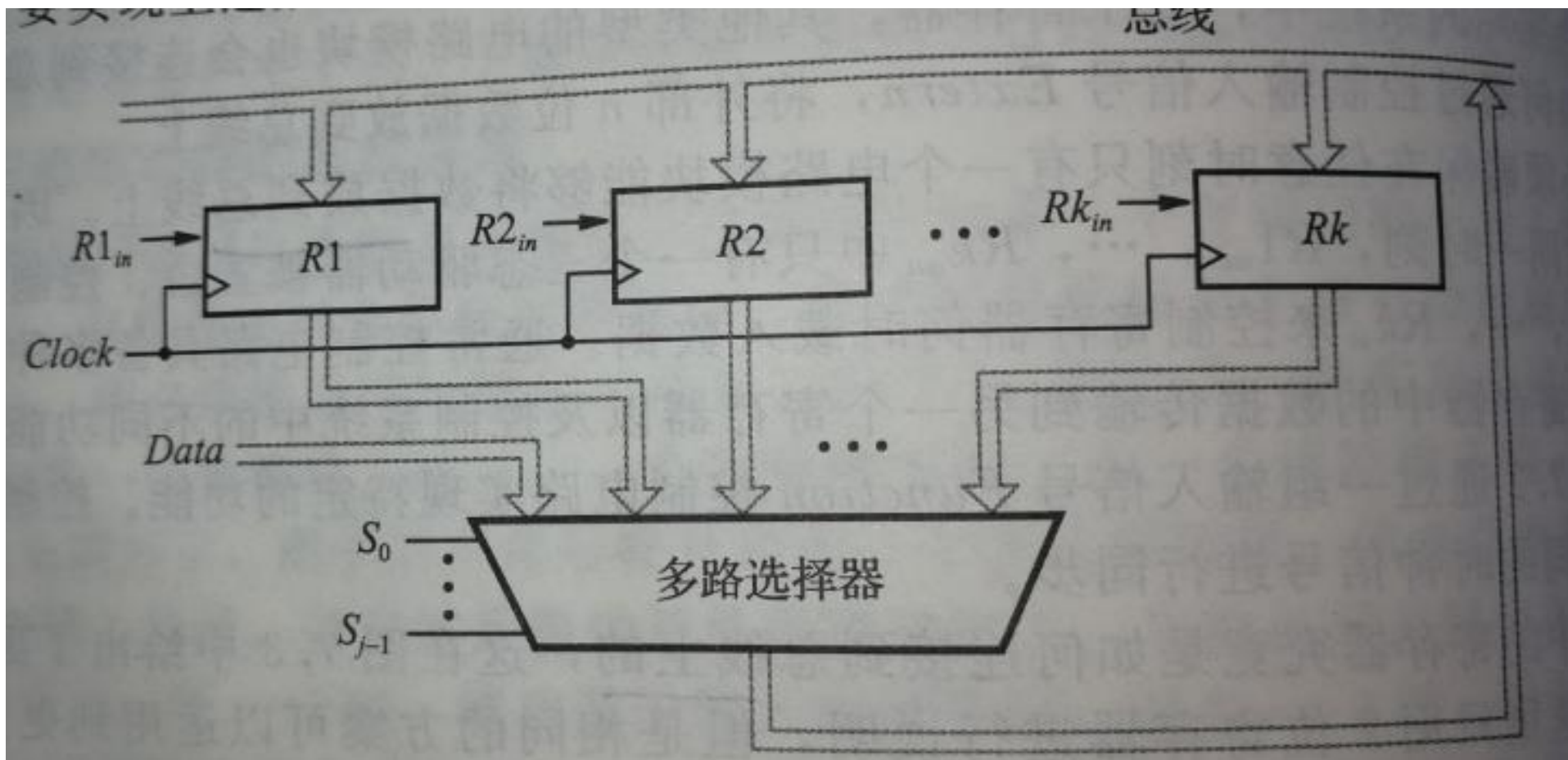

```
module trin(Y,E,F);  
    parameter n=8;  
    input [n-1:0] Y;  
    input E;  
    output wire [n-1:0]F;  
  
    assign F=E?Y:'bz;  
endmodule
```

```
module regn(R,L , Clock,Q);  
    parameter n=8;  
    input [n-1:0]R;  
    input L,Clock;  
    output reg [n-1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if(L)  
            Q<=R;  
endmodule
```

```

module swap (Resetn, Clock, w, Data, Extern, RinExt1, RinExt2, RinExt3, BusWires, Done);
  parameter n = 8;
  input Resetn, Clock, w, Extern, RinExt1, RinExt2, RinExt3;
  input [n-1:0] Data;
  output tri [n-1:0] BusWires;
  output Done;
  wire [n-1:0] R1, R2, R3;
  wire R1in, R1out, R2in, R2out, R3in, R3out;
  reg [2:1] y, Y;
  parameter [2:1] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11;

  // Define the next state combinational circuit for FSM
  always @(w, y)
    case (y)
      A: if (w)   Y = B;
         else    Y = A;
      B:         Y = C;
      C:         Y = D;
      D:         Y = A;
    endcase

  // Define the sequential block for FSM
  always @(negedge Resetn, posedge Clock)
    if (Resetn == 0) y <= A;
    else y <= Y;

  // Define outputs of FSM
  assign R2out = (y == B);
  assign R3in = (y == B);
  assign R1out = (y == C);
  assign R2in = (y == C);
  assign R3out = (y == D);
  assign R1in = (y == D);
  assign Done = (y == D);

  // Instantiate registers
  regn reg_1 (BusWires, RinExt1 | R1in, Clock, R1);
  regn reg_2 (BusWires, RinExt2 | R2in, Clock, R2);
  regn reg_3 (BusWires, RinExt3 | R3in, Clock, R3);
  // Instantiate tri-state drivers
  trin tri_ext (Data, Extern, BusWires);
  trin tri_1 (R1, R1out, BusWires);
  trin tri_2 (R2, R2out, BusWires);
  trin tri_3 (R3, R3out, BusWires);
endmodule

```



```

module swapmux (Resetn, Clock, w, Data, RinExt1, RinExt2, RinExt3, BusWires, Done);
    parameter n = 8;
    input  Resetn, Clock, w, RinExt1, RinExt2, RinExt3;
    input  [n-1:0] Data;
    output reg [n-1:0] BusWires;
    output Done;
    wire [n-1:0] R1, R2, R3;
    wire R1in, R2in, R3in;
    reg [2:1] y, Y;
    parameter [2:1] A = 2'b00, B = 2'b01, C = 2'b10, D = 2'b11;

```

```

// Define the next state combinational circuit for FSM

```

```

always @(w, y)
    case (y)
        A: if (w)    Y = B;
            else    Y = A;
        B:          Y = C;
        C:          Y = D;
        D:          Y = A;
    endcase

```

```

// Define the sequential block for FSM

```

```

always @(negedge Resetn, posedge Clock)
    if (Resetn == 0) y <= A;
    else y <= Y;

```

```

// Define control signals

```

```

assign R3in = (y == B);
assign R2in = (y == C);
assign R1in = (y == D);
assign Done = (y == D);

```

```

// Instantiate registers

```

```

regn reg_1 (BusWires, RinExt1 | R1in, Clock, R1);
regn reg_2 (BusWires, RinExt2 | R2in, Clock, R2);
regn reg_3 (BusWires, RinExt3 | R3in, Clock, R3);

```

```

// Define the multiplexers

```

```

always @(y, Data, R1, R2, R3)
    if (y == A) BusWires = Data;
    else if (y == B) BusWires = R2;
    else if (y == C) BusWires = R1;
    else BusWires = R3;

```

```

endmodule

```

## 6.3 由顶向下的设计方法

### 6.3.1 数字系统的设计任务

### 6.3.2 算法状态机和算法流程图

## 6.3.1 数字系统的设计任务

数字系统的设计任务主要包括下列几部分：

（1）对设计任务进行分析，根据课题任务，把所要设计的系统合理地划分成若干子系统，使其分别完成较小的任务。

（2）设计系统控制器，以控制和协调各子系统的工作。

（3）对各子系统功能部件进行逻辑设计。

## 6.3.1 数字系统的设计任务

设计一个简单的 8 位二进制无符号数并行加法运算器，使之能完成两数相加并存放累加和的要求。


1 逻辑抽象,分析.子系统初步划分:

- ①一个8位加法器，完成二数相加操作；
- ②两个8位寄存器(A和D)，存放加数和被加数；
- ③一个8位寄存器(B)，存放求和结果；
- ④一个1位的寄存器(C)，存放进位信号；
- ⑤一个控制器，控制各个子系统；

此外，需设置数据总线，保证数据正确流动。控制器和被控单元间需设置控制线或反馈线等。

**基本子系统:** ALU、寄存器堆、 RAM、数据通路和控制器。


## 2 初步设计系统框图

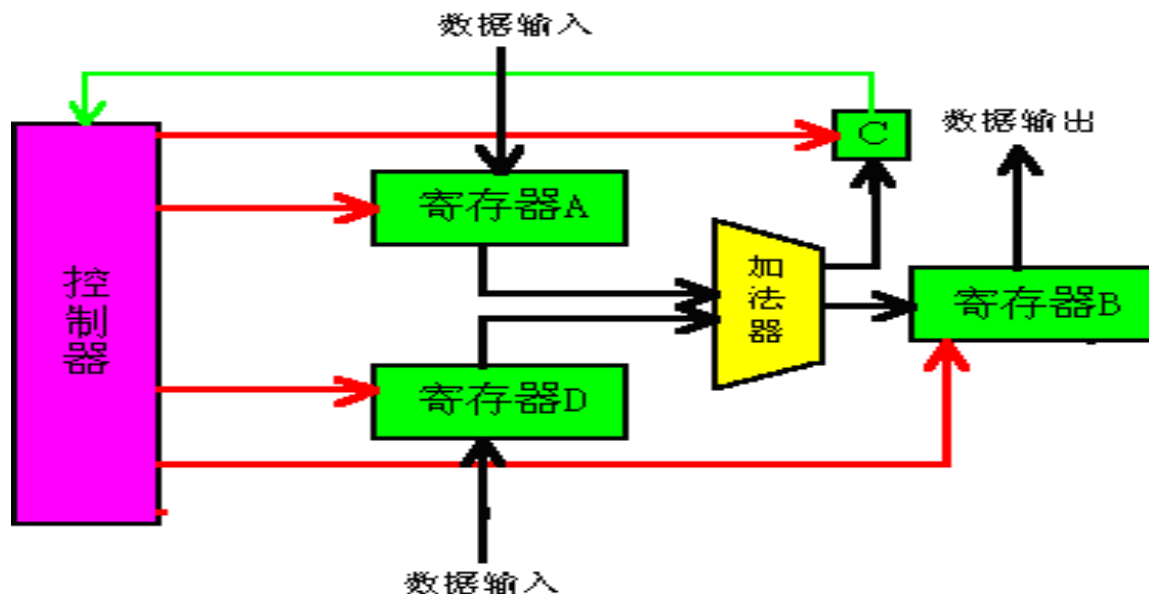

## 3 系统化简

1. 两条独立的数据输入线能否合为一条？
2. 寄存器B在开始阶段可做加数寄存器，以后可保存累加结果，寄存器D可否省去？。



## 化简后的系统框图

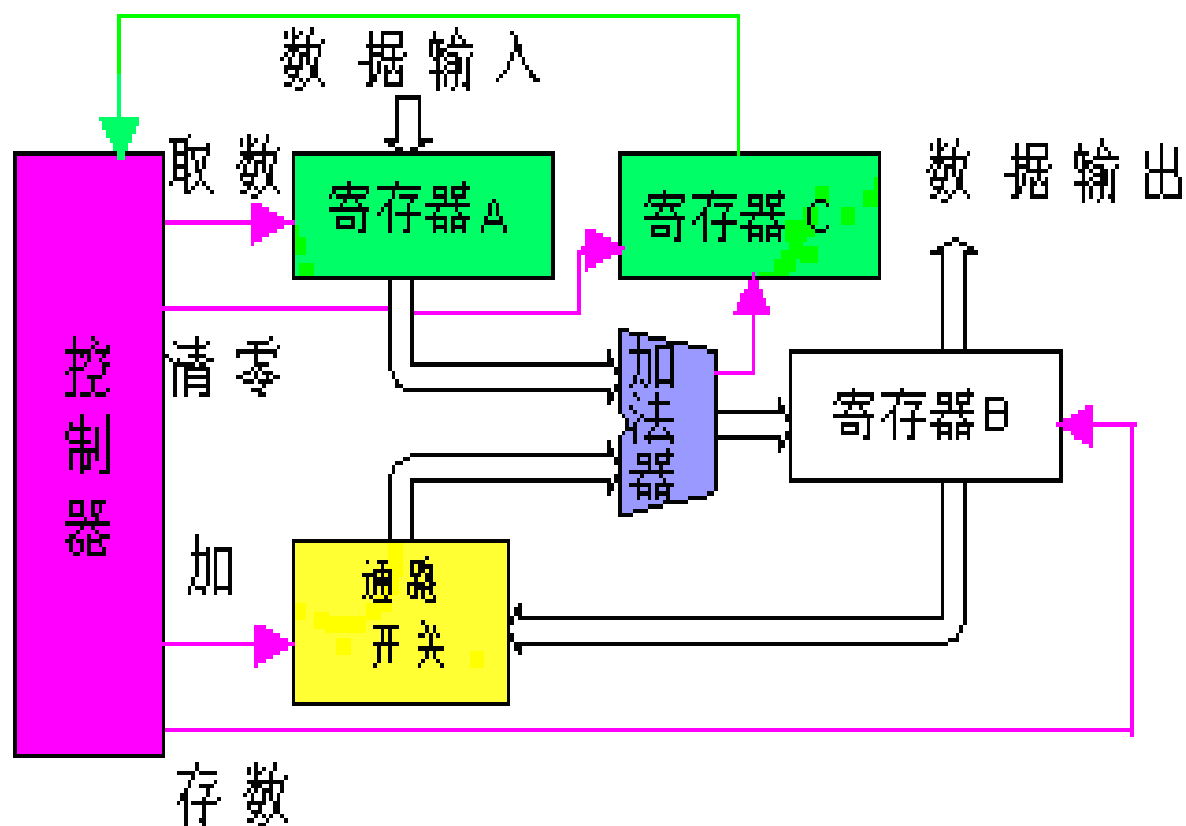

通路开关：可用三态缓冲器代替。

## 4 根据系统框图，编制控制算法：

$$B=A+B$$

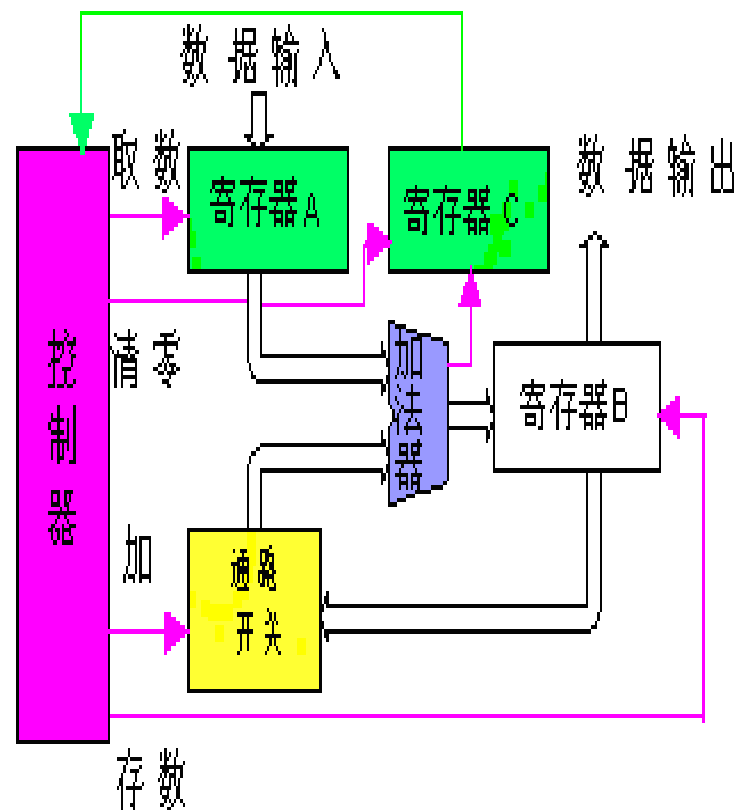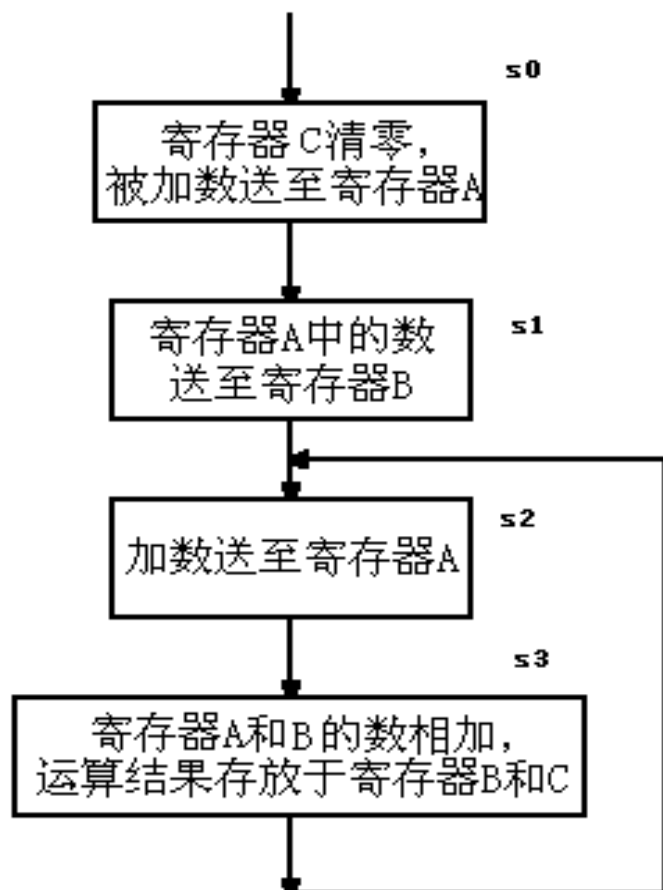

控制算法： 控制器对执行部件的控制关系。以某种状态流程图方式来表达。


控制算法可修改为下列四步：

- （ 1 ） 寄存器C清零，取被加数至寄存器A；
- （ 2 ） 将A中数据送寄存器B；
- （ 3 ） 取加数至寄存器A；
- （ 4 ） 将A与B中的数相加，结果存于B，进位信号送至寄存器C。




# 控制算法1


- CLR C LDA
- LDB
- LDA
- ADD LDB

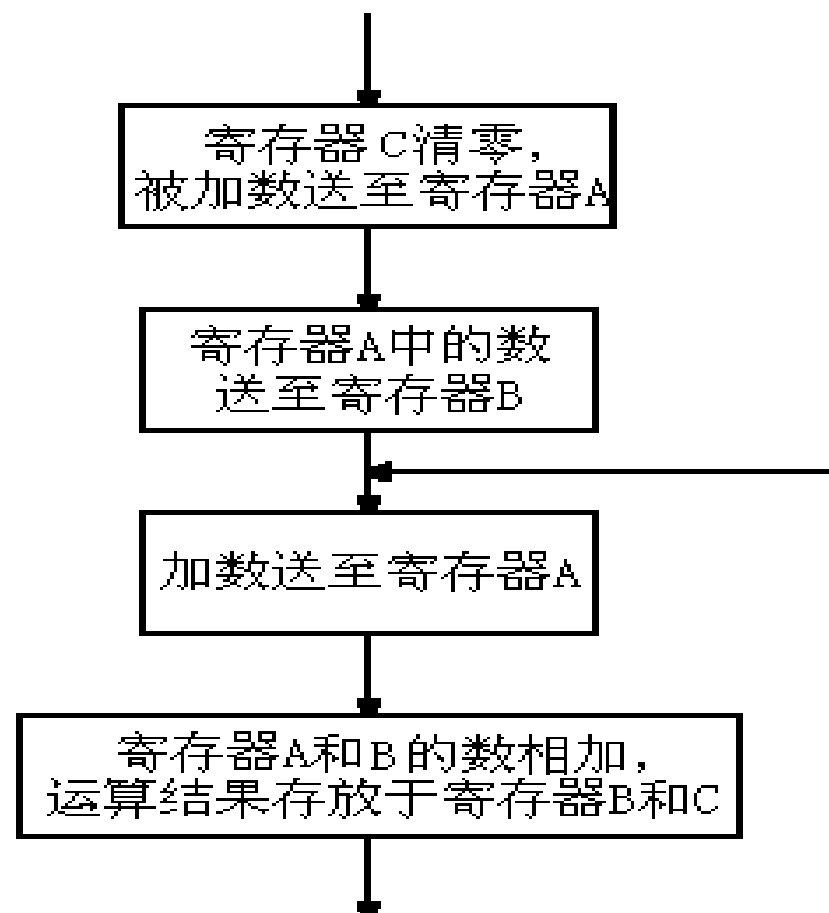

根据系统框图，控制算法2为：

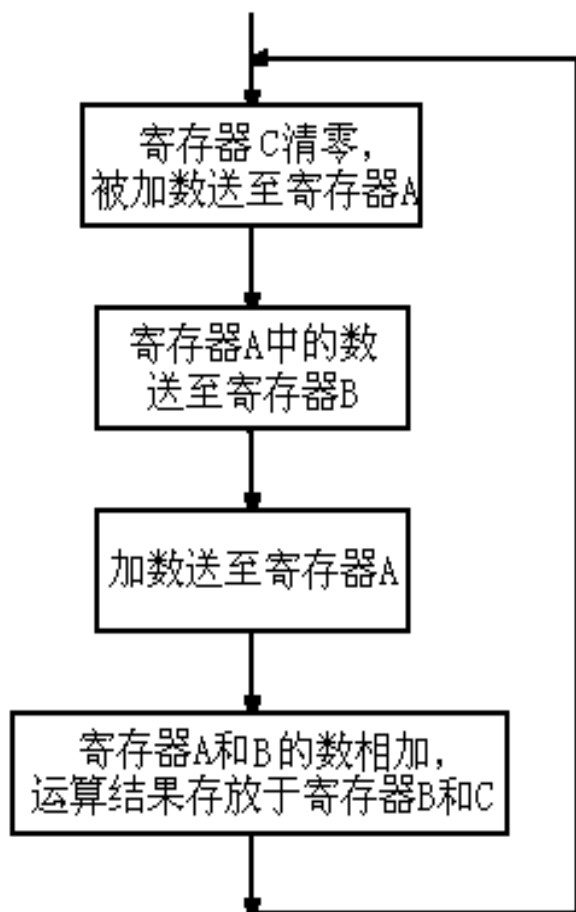

（返回初始状态S0）

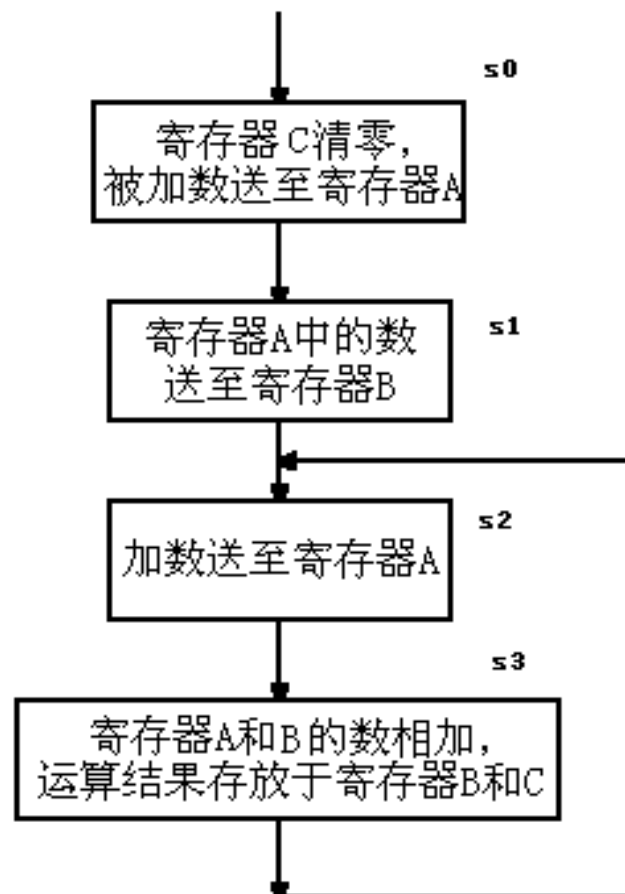

（返回到S2，反复累加）

## 6.3.2 算法状态机和算法流程图

**控制算法：**控制器对被控对象的控制关系。

把控制算法分离出来就是明确这种控制关系。

**算法状态机**（简称ASM）本质上是一个有限状态机，主要用于同步系统。

ASM理论可以把非常复杂的控制器的控制过程用框图式的流程图——算法流程图表示出来，所以算法流程图又称为ASM流程图。

# 算法状态机


与时序状态机相比，ASM有如下特点：

- ❑ ASM以流程图形式描述控制器功能、状态变化及条件、状态转换的时间，指明了寄存器具体操作；
- ❑ ASM是时钟驱动的流程图中。不是事件驱动的流程图中；
- ❑ ASM不仅描述控制器控制过程（控制器状态转换、转换条件及控制输出）也指明被控部件的应有操作；
- ❑ ASM适用于同步系统。
- ❑ 可方便地实现或设计硬件控制器。
 
# ASM流程图的基本图形

状态框：


- 有进口和出口的矩形框，代表系统一个状态。状态框内定义此状态实现的寄存器操作和输出。
- 状态经历的时间用状态时间表示，同步系统中状态时间为一个同步时钟周期。
- 状态名写在框外左上方，状态编码写在框外右上方。
- 操作内容写在矩形框内。



算法流程图由下列几种基本图形组成：


(1) 状态框。

## 状态与时间的关系

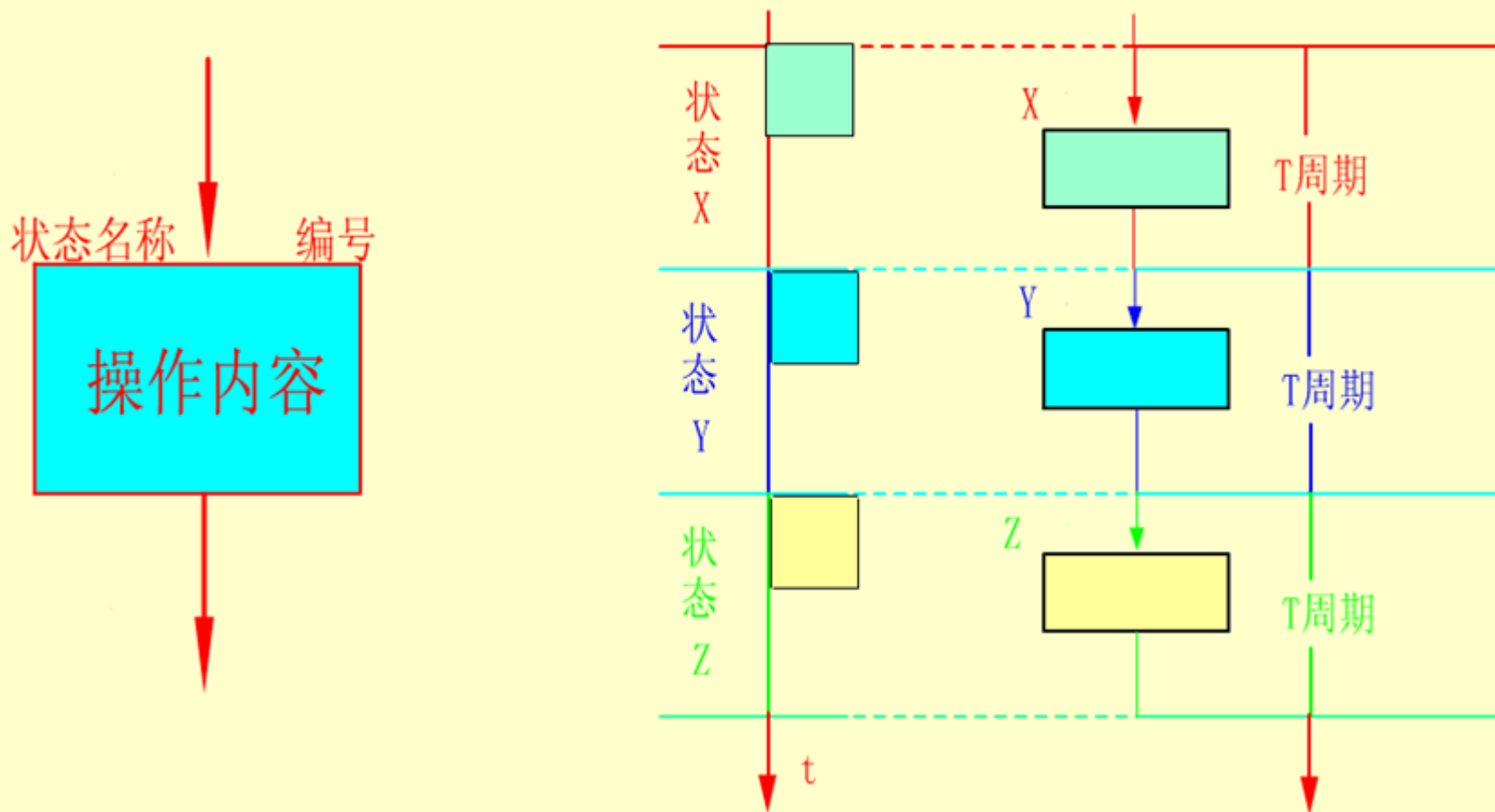

 
## 条件判断框：

- 简称分支框，用单入口多出口的菱形或多边形表示。
- 框内写检测条件，判别可以是状态变量或输入变量；个数不限；
- 判别变量的作用可以同等，也可以有优先级。出口处注明各分支所满足的条件。
- 条件判断框不占用时间. 经历时间依附于状态框。


 
## 条件输出框:


- 由平行四边形组成。入口来自某一支，某些条件满足时，给出指定的输出，输出操作内容写在框内。
- 注意：条件输出框不是控制器的一个状态。不占用时间，它经历的时间依附于状态框。




 
## 状态单元:

- 由一个状态框、若干条件判断框或条件输出框组成（上述三种图形的组合）
- 状态单元入口是状态框入口，出口指向状态框（可以有多个）。
- 状态单元经历的时间为状态框时间。
- 状态单元典型结构如下



寄存器输出


条件输出

(2) 分支框。


(3) 条件输出框。

(4) 状态单元。


## 算法流程图的基本图形

 

(a) 分支框

 


(b) 条件输出框

 


(c) 状态单元

【例】 将下图所示的米里机状态图转换成ASM流程图。

X/Z


 


状态图

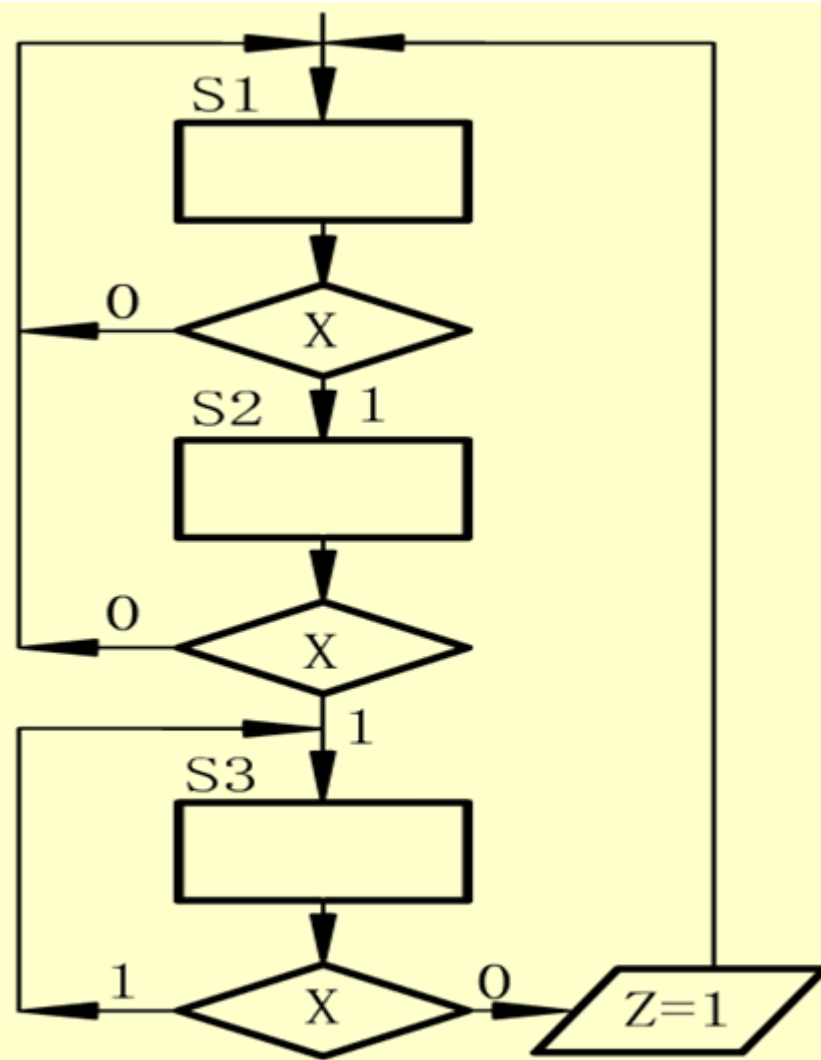


ASM流程图

【例】将下图所示的四状态机转换成ASM流程图。


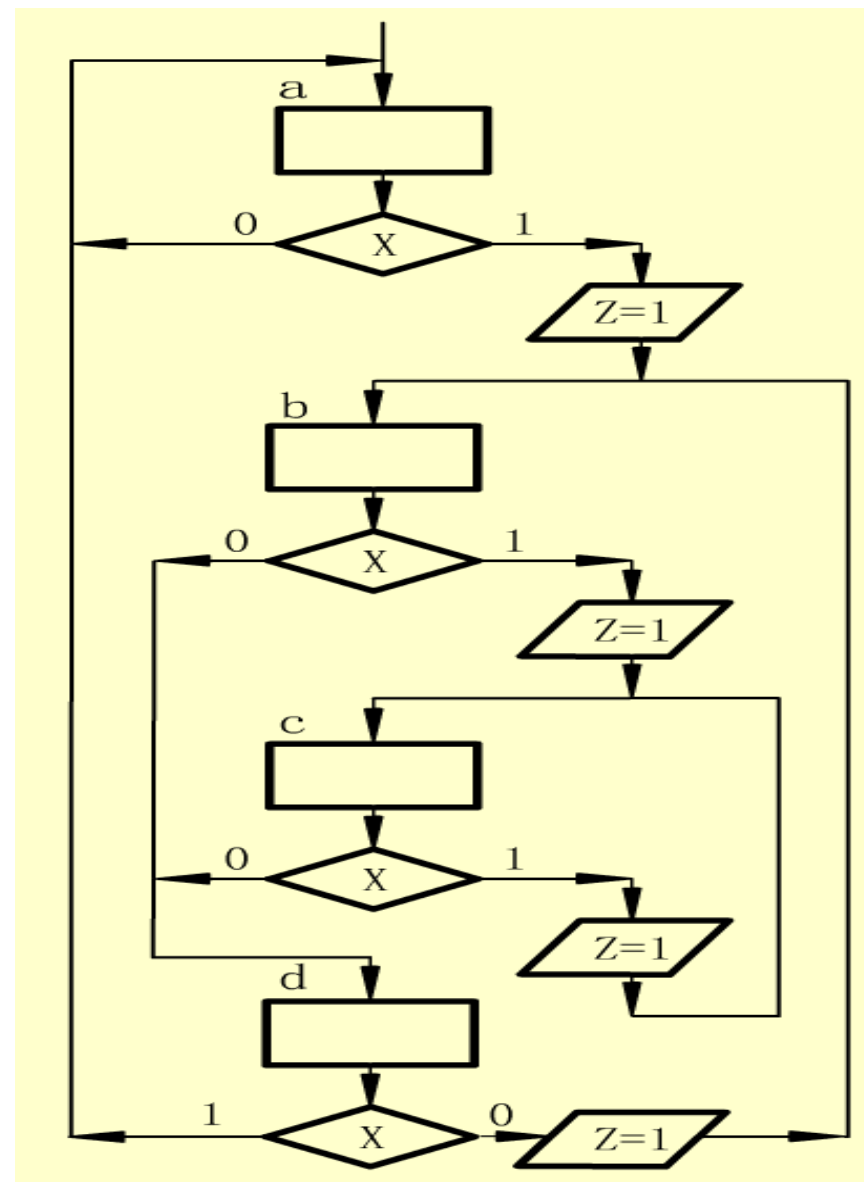
 



●ASM练习

例1

 


例2

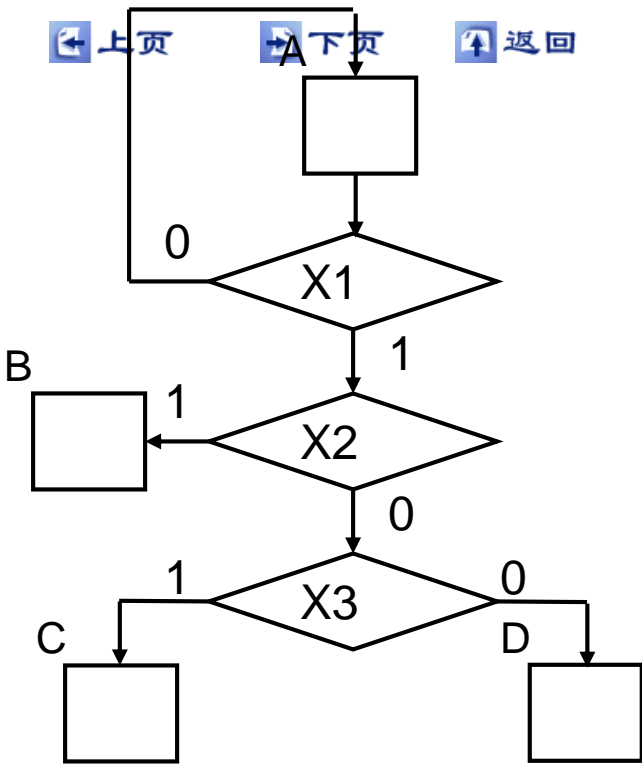  

 

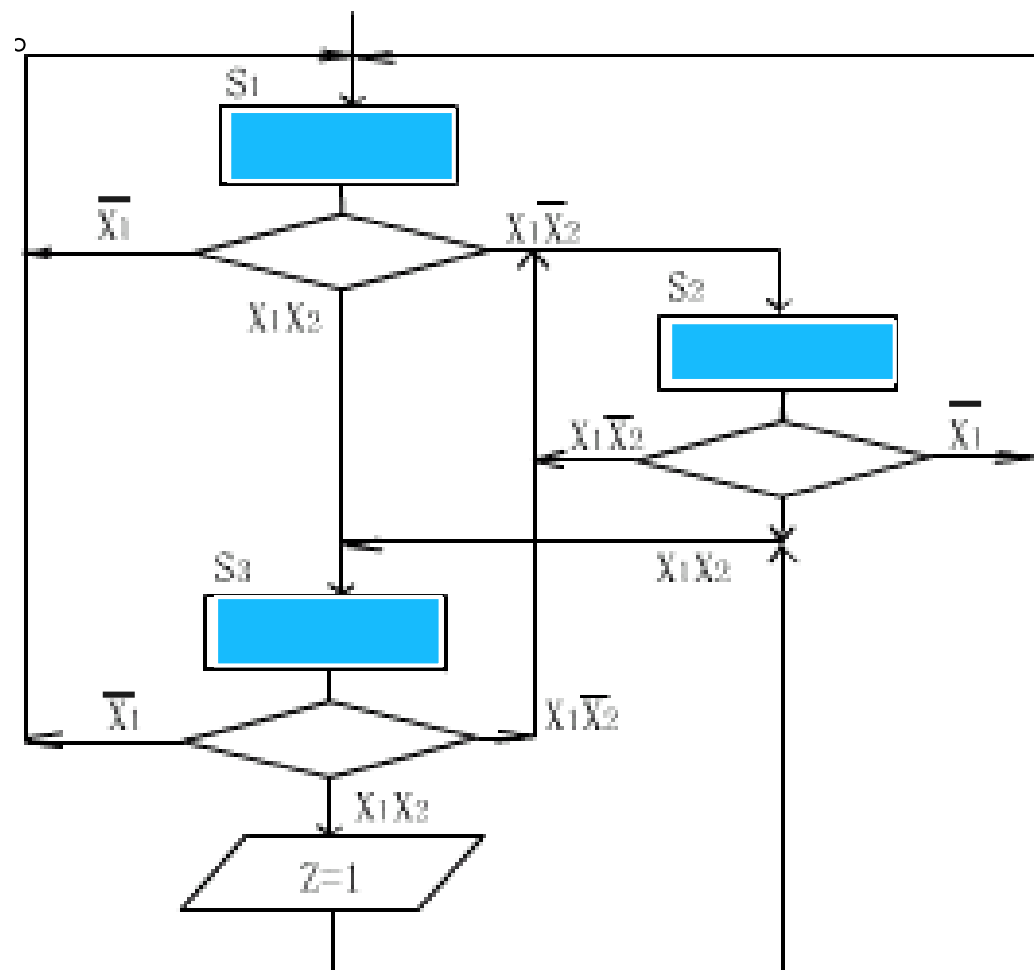同步时序状态机如图所示，其中 $X_1$ 、 $X_2$ 是两个外部输入信号， $Z$ 是输出信号。将时序状态机转换为ASM图



## 6.4 小型控制器的设计

### 6.4.1 控制器的基本概念

### 6.4.2 计数器型控制器

### 6.4.3 多路选择器型控制器

### 6.4.4 定序型控制器

## 6.4.1 控制器的基本概念

本质上看，控制器是一种时序逻辑电路。

控制器设计的主要特点：性能至上

不必过分追求状态最简，触发器的数量也不必一味追求最少。

控制器的类型：

小型控制器：其结构形式有计数器型、多路选择器型、定序型等多种，适用于小型数字系统。

微程序控制器：将控制程序固化，通用性强，设计简单，结构规整，适用于大型复杂数字系统。




## 6.4.2 计数器型控制器

计数器本身有许多不同的状态，因而各种形式的计数器均可以改造为控制器。

当控制状态数较多时，为了节省触发器数目，宜采用编码方式组成状态。

计数器型控制器的一般框图如图6.12所示。

控制器是一种时序逻辑电路

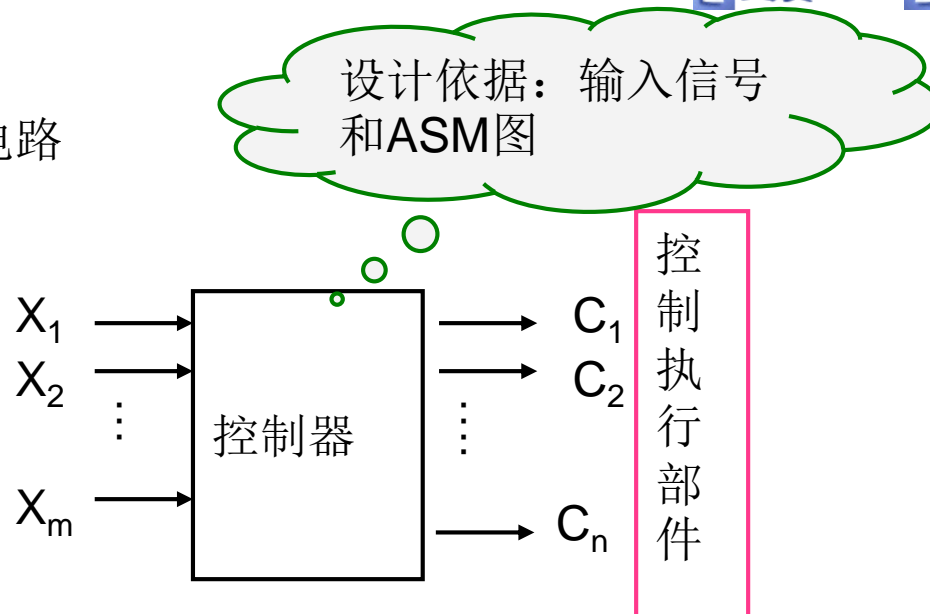

## 一、计数型控制器

核心

计数器


步骤

- \* 根据ASM图确定存在几种状态 ( $n$ 个变量可描述 $2^n$ 种状态)
- \* 将每个状态给以任意状态编码 (标在状态框右上角)
- \* 根据输入条件及ASM图设计次态控制逻辑
- \* 计数状态译码后输出控制信号

7个状态用3个触发器

## 6.4.2 计数器型控制器

小型控制器的结构框图

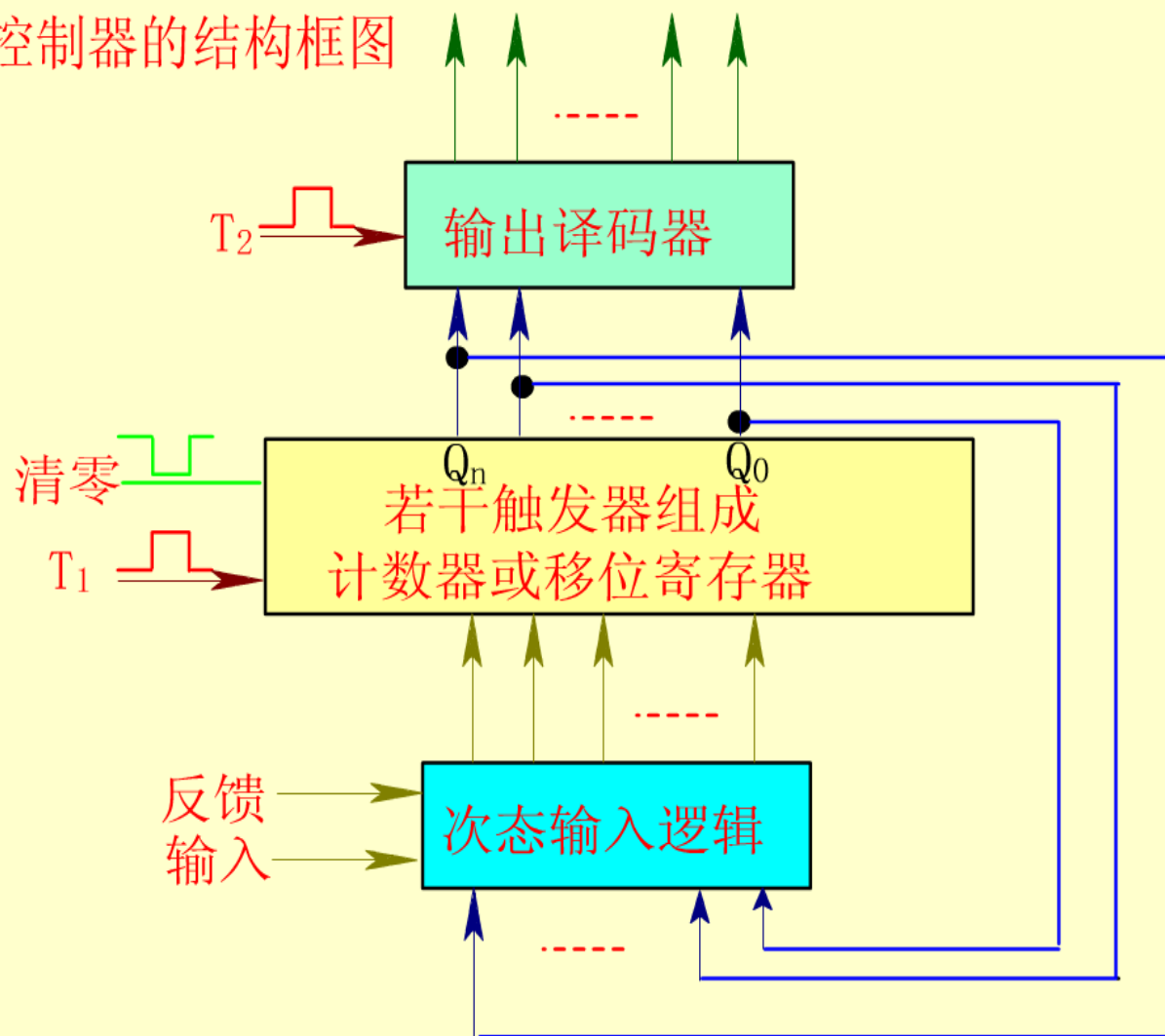


**输出译码器** 对不同状态下产生的各种控制信号进行译码。

**计数器** 含有 $n$ 个触发器。触发器的 $2^n$ 个状态以二进制编码作为状态变量，并与ASM流程图中每一个已编码的状态框一一对应。

**次态控制逻辑** 就是实现状态激励函数逻辑表达式。

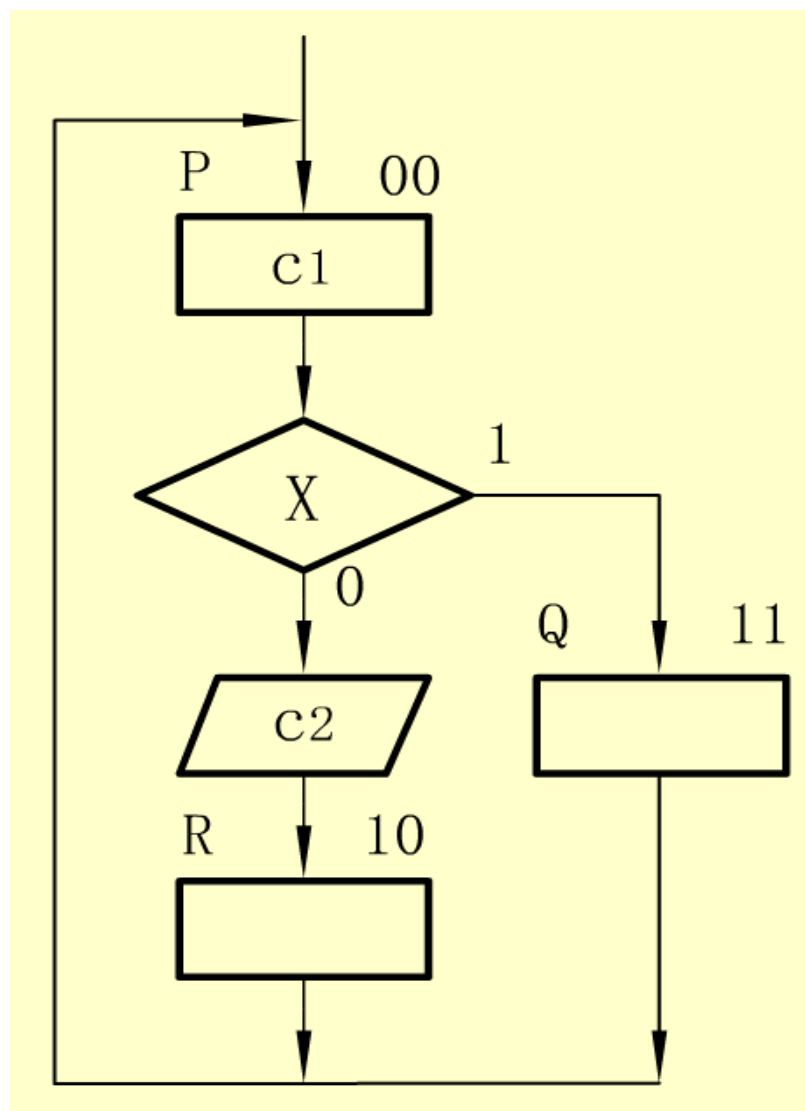【例5】 图6.13 (a) 为某一控制器的算法流程图，请设计一个计数器型控制器。



PS (现态)			NS (次态)	
B	A	X	B(D)	A(D)
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	×	0	0
1	0	×	0	0
1	1	×	0	0

### (3) 写出触发器的次态激励函数表达式

根据状态转移表并利用 $NS = \sum PC \cdot C$ 公式，可得：

$$B(D) = \bar{B} \bar{A} \bar{X} + \bar{B} \bar{A} X = \bar{B} \bar{A}$$

$$A(D) = \bar{B} \bar{A} X$$

### (4) 写出控制信号表达式

从ASM流程图看到：控制命令  $C_1$  发生在状态P；控制命令  $C_2$  也发生在状态P，但与输入X 有关。

$$C_1 = \text{状态P} = \bar{B} \bar{A}$$

$$C_2 = \text{状态P和}\bar{X}\text{的“与”} = \bar{B} \bar{A} \bar{X}$$

由于未指明  $C_1$ 、 $C_2$ 两个控制命令的用途，因此它们是电位控制信号。

## (5) 画出控制器的具体电路图


将次态激励函数表达式和控制命令 $C_1$ 、 $C_2$ 表达式用于与门、非门实现

$$B(D) = \overline{B} \overline{A}$$



$$A(D) = \overline{B} \overline{A} X$$

$$C_1 = \overline{B} \overline{A}$$
 
$$C_2 = \overline{B} \overline{A} \overline{X}$$




【例6】 请设计图6.7中所示加法累加运算器的控制器，要求采用计数器型控制器。

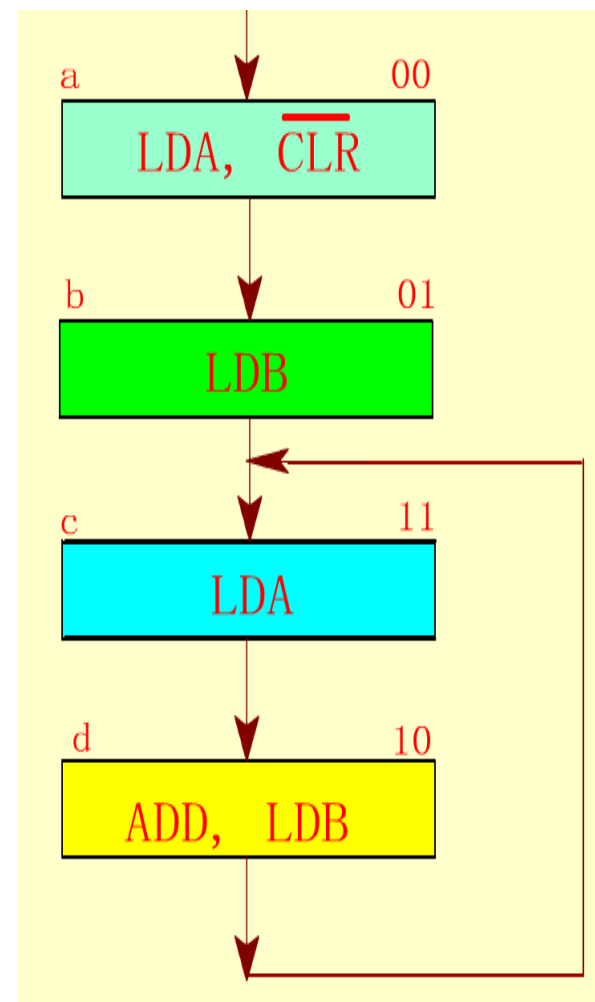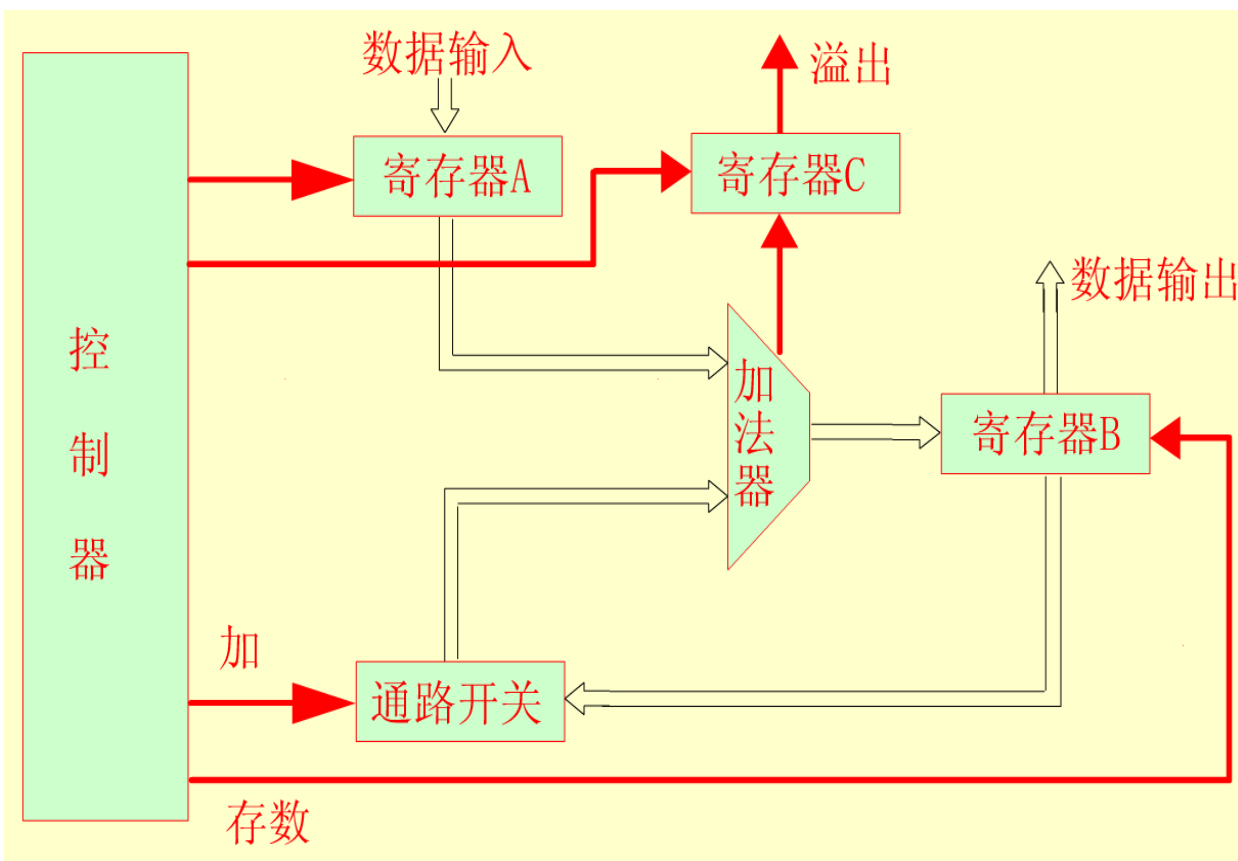

### (3) 列出状态转移表

假设采用D 触发器，根据ASM流程图，得到状态转移表如下：

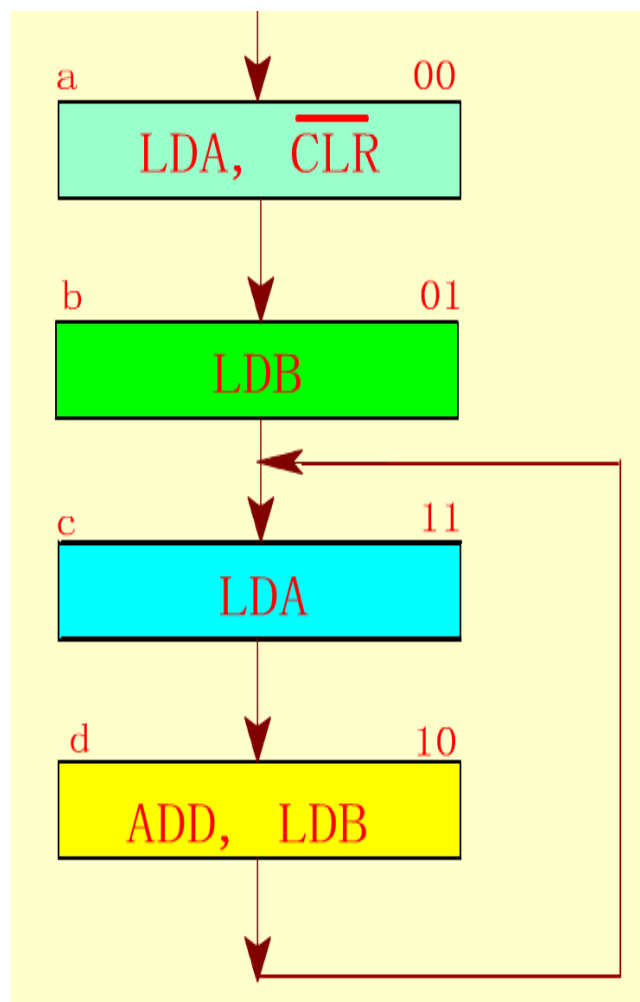

PS(现态)			NS(次态)		
B	A	状态名	状态名	B(D)	A(D)
0	0	a	b	0	1
0	1	b	c	1	1
1	1	c	d	1	0
1	0	d	c	1	1



#### (4) 写出次态激励函数表达式

利用  $NS = \sum PS \cdot C$  公式 (此处  $C=1$ , 无条件转移), 可得:

$$B(D) = \bar{B}A + B\bar{A} + B\bar{A} = B + A = \overline{\bar{B}\bar{A}}$$

$$A(D) = \bar{B}\bar{A} + \bar{B}A + B\bar{A} = \bar{B} + \bar{A} = \overline{BA}$$

#### (5) 写出控制命令的逻辑表达式

根据ASM流程图, LDA信号在a状态和c状态出现, LDC信号在d状态出现, LDB信号在b状态和d状态出现, 都是打入控制信号, 需要用 $T_2$  节拍时间进行限制。其他控制信号为电位信号:



$$LDA = (\bar{B} \bar{A} + B A) T_2$$


$$LDB = (B\bar{A} + \bar{B}A) T_2 = (B \oplus A) T_2$$

$$\overline{CLR} = \bar{B} \bar{A}$$

$$ADD = B\bar{A}$$


## (6) 画出控制器具体电路图

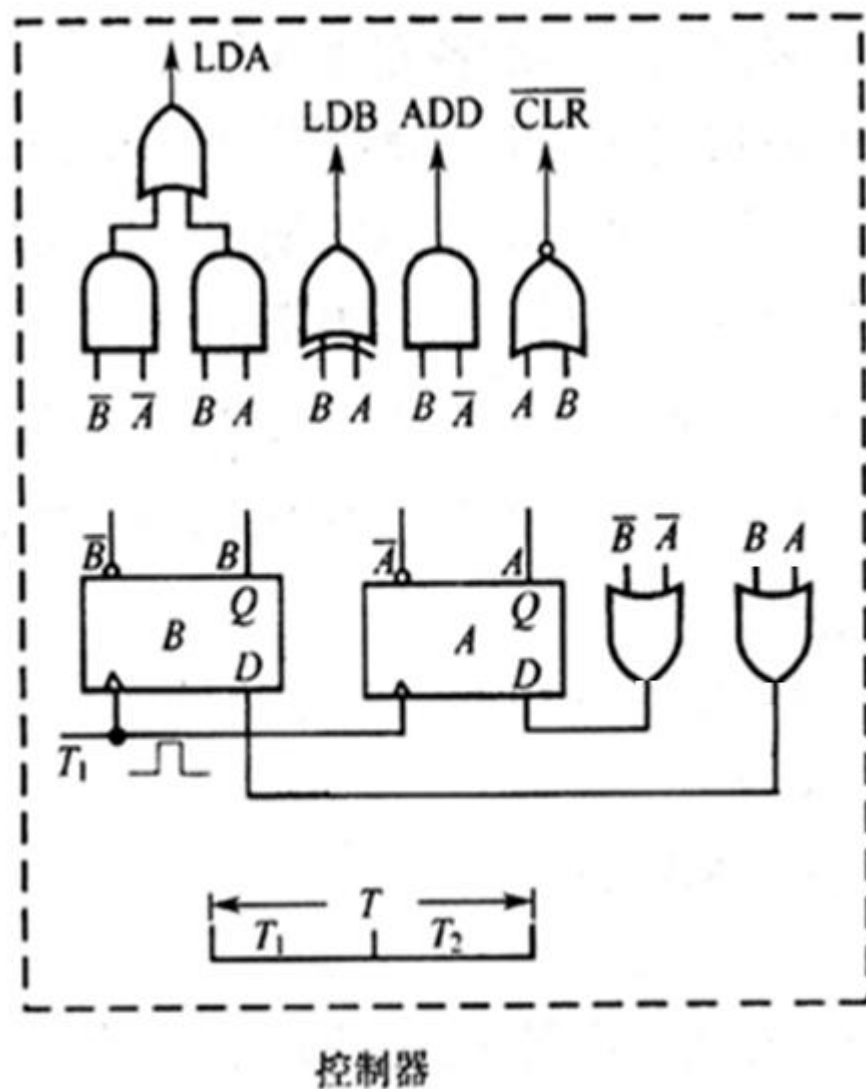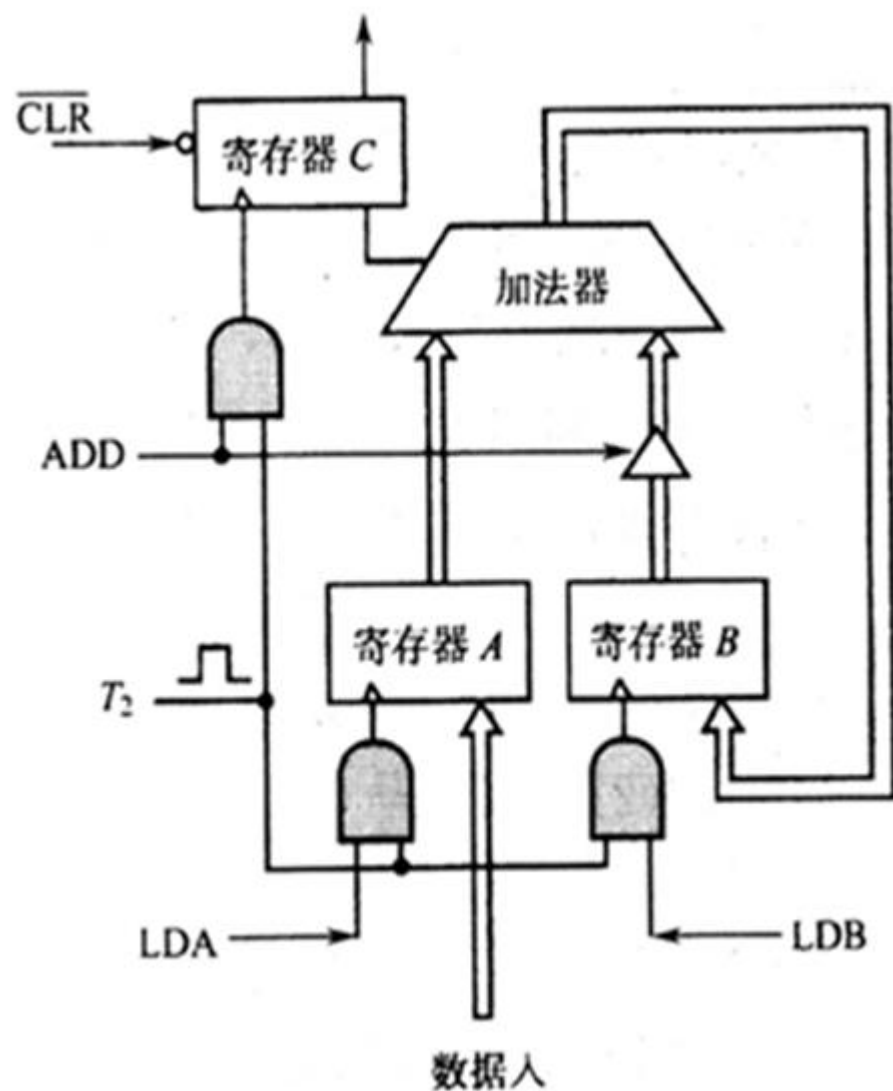

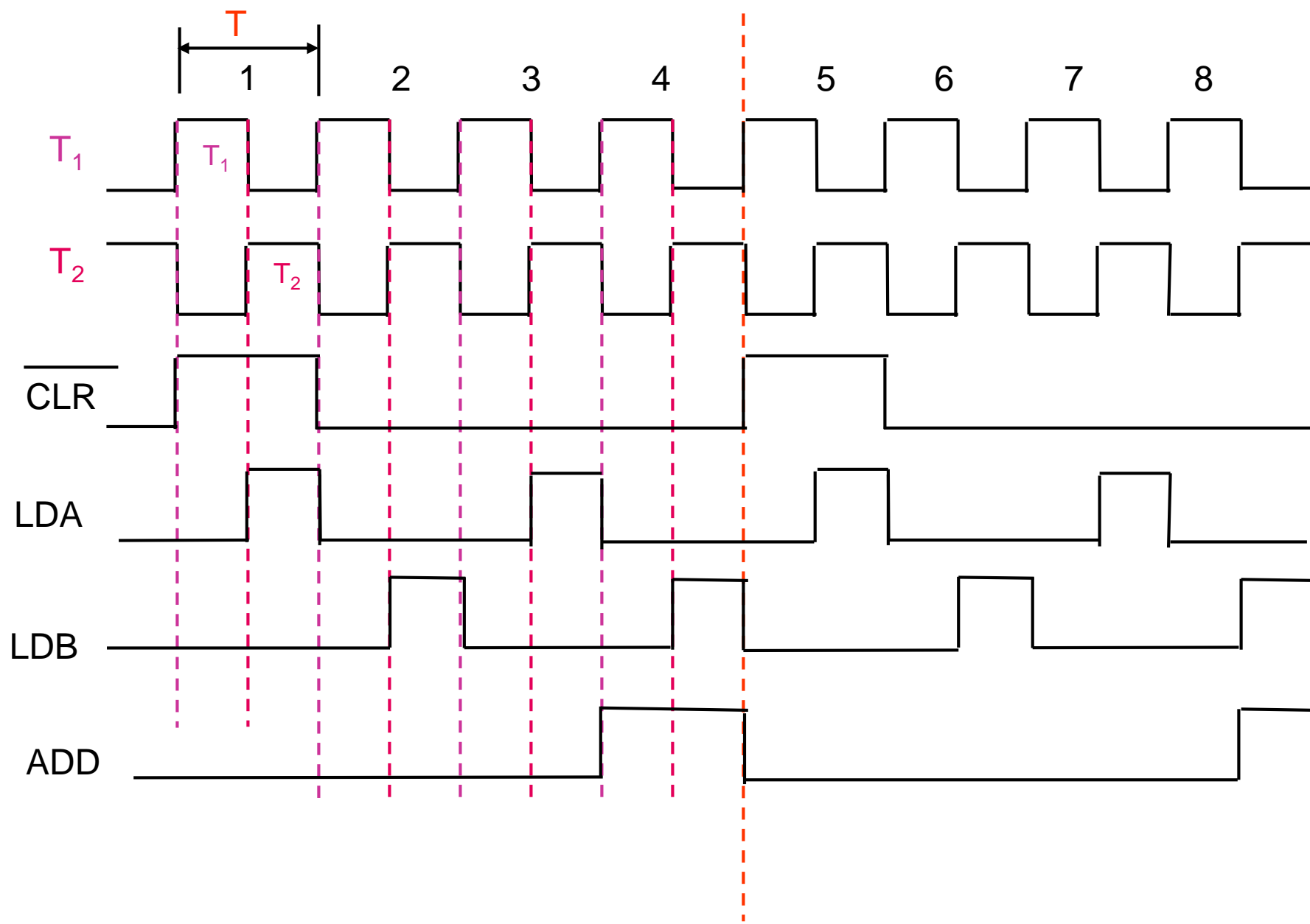

# 用4选1选择器实现异或


$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

(a) Implementation using a 4-to-1 multiplexer

$w_1$	$w_2$	$f$		$w_1$	$f$
0	0	0	}	0	$w_2$
0	1	1		1	$\bar{w}_2$
1	0	1	}		
1	1	0			

(b) Modified truth table

 

(c) Circuit

## 6.4.3 多路选择器型控制器

### 特点:

采用MUX作为控制器状态触发器的次态激励函数的生成电路，不仅能使控制器的设计过程标准化，而且能使整个控制器电路清晰明确。

### 方法:


所有MUX输出端的组合就是控制器次态（NS）的编码。而MUX的输入端则是对应所有现态（PS）的状态转移条件。

### 步骤

- \* 根据ASM图给多路选择器的输入端提供适当的输入值
- \* 给ASM图中每个二进制编码状态赋予十进制数码
- \* 建立状态转换表，求多路选择器数据输入端的函数值

【例 7】设计一个多路选择器MUX型控制器，实现图6.13 (a)的控制算法。

**解：**（1） 由ASM流程图，作出状态转移数据表

 

现 态		次 态		转换条件
编码	状态名	状态名	B A	
0 (00)	P	R	1 0	$\overline{X}$
		Q	1 1	X
2 (10)	R	P	0 0	0
3 (11)	Q	P	0 0	0
1 (01)	-	P	0 0	0

## (2)选择触发器和MUX

设电路选用两个D触发器FA和FB，对应的四选一MUX命名为MUXA和MUXB。MUXA的输出连接FA的D端，MUXB的输出连接FB的D端。触发器的输出QA、QB作为MUX的地址控制端。

现 态		次 态		转换条件
编码	状态名	状态名	B A	
0 (00)	P	R	1 0	$\bar{X}$
		Q	1 1	X
2 (10)	R	P	0 0	0
3 (11)	Q	P	0 0	0
1 (01)	-	P	0 0	0

(3)写出MUXA和MUXB的输出端表达式:

根据状态转移表，将次态变量中真值为1的各项按转换条件写出，而真值为0的各项则输入值为0。

$$\text{MUXA}(0)=C=X \quad \text{MUXB}(0)=C=\bar{X}+X=1$$

$$\text{MUXA}(2)=C=0 \quad \text{MUXB}(2)=C=0$$

$$\text{MUXA}(3)=C=0 \quad \text{MUXB}(3)=C=0$$


$$\text{MUXA}(1)=C=0 \quad \text{MUXB}(1)=C=0$$

#### (4) 写出控制命令的逻辑表达式

根据ASM流程图，控制命令 $C_1$ 发生在状态P；命令 $C_2$ 也发生在状态P，且与输入 $\bar{X}$ 相与。



$$C_1 = \bar{B} \bar{A} \quad C_2 = \bar{B} \bar{A} \bar{X}$$

#### (5) 画出控制器电路图





 


现 态		次 态		转换条件
编码	状态名	状态名	B A	
0 (00)	P	R	1 0	$\bar{X}$
		Q	1 1	X
2 (10)	R	P	0 0	0
3 (11)	Q	P	0 0	0
1 (01)	-	P	0 0	0




  


	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Z_1$	$Z_2$	条件
$S_0$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\bar{X}_1$
				0	0	1	0	0	$X_1$
$S_1$	0	0	1	0	0	0	0	0	$X_2$
				0	1	0	0	0	$\bar{X}_2$
$S_2$	0	1	0	0	1	1	0	0	$\bar{X}_3$
				1	0	0	1	0	$X_3$
$S_3$	0	1	1	1	0	0	1	1	1
$S_4$	1	0	0	1	0	0	0	1	$\bar{X}_4$
				1	0	1	0	0	$X_4$
$S_5$	1	0	1	1	0	0	1	0	$X_5$
				0	1	0	1	1	$X_6$
				1	1	0	1	1	$\bar{X}_5 \bar{X}_6$
$S_6$	1	1	0	0	0	1	1	1	1

     


	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Z_1$	$Z_2$	条件
$S_0$	0	0	0	0	0	0	0	0	$\overline{X_1}$
				0	0	1	0	0	$X_1$
$S_1$	0	0	1	0	0	0	0	0	$X_2$
				0	1	0	0	0	$\overline{X_2}$
$S_2$	0	1	0	0	1	1	0	0	$\overline{X_3}$
				1	0	0	1	0	$X_3$
$S_3$	0	1	1	1	0	0	1	1	1
$S_4$	1	0	0	1	0	0	0	1	$\overline{X_4}$

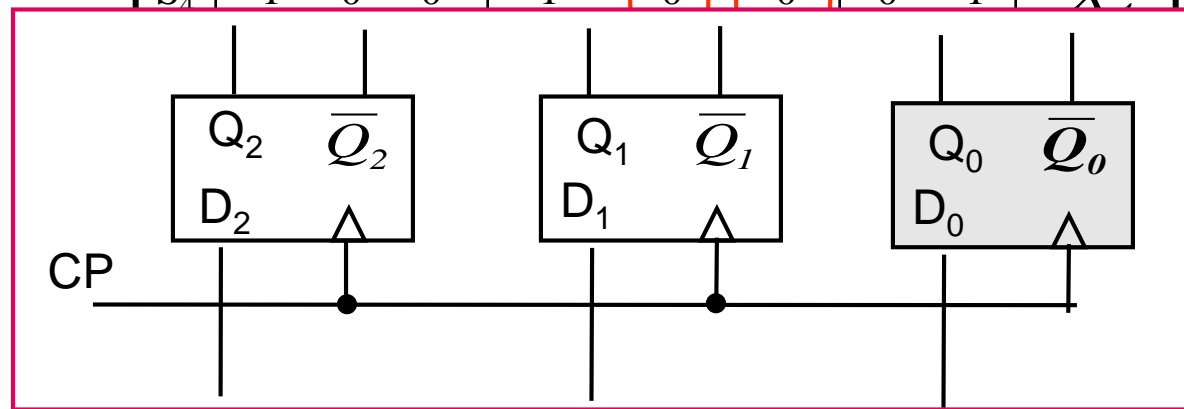


输入多路开关的数目取决状态码位数

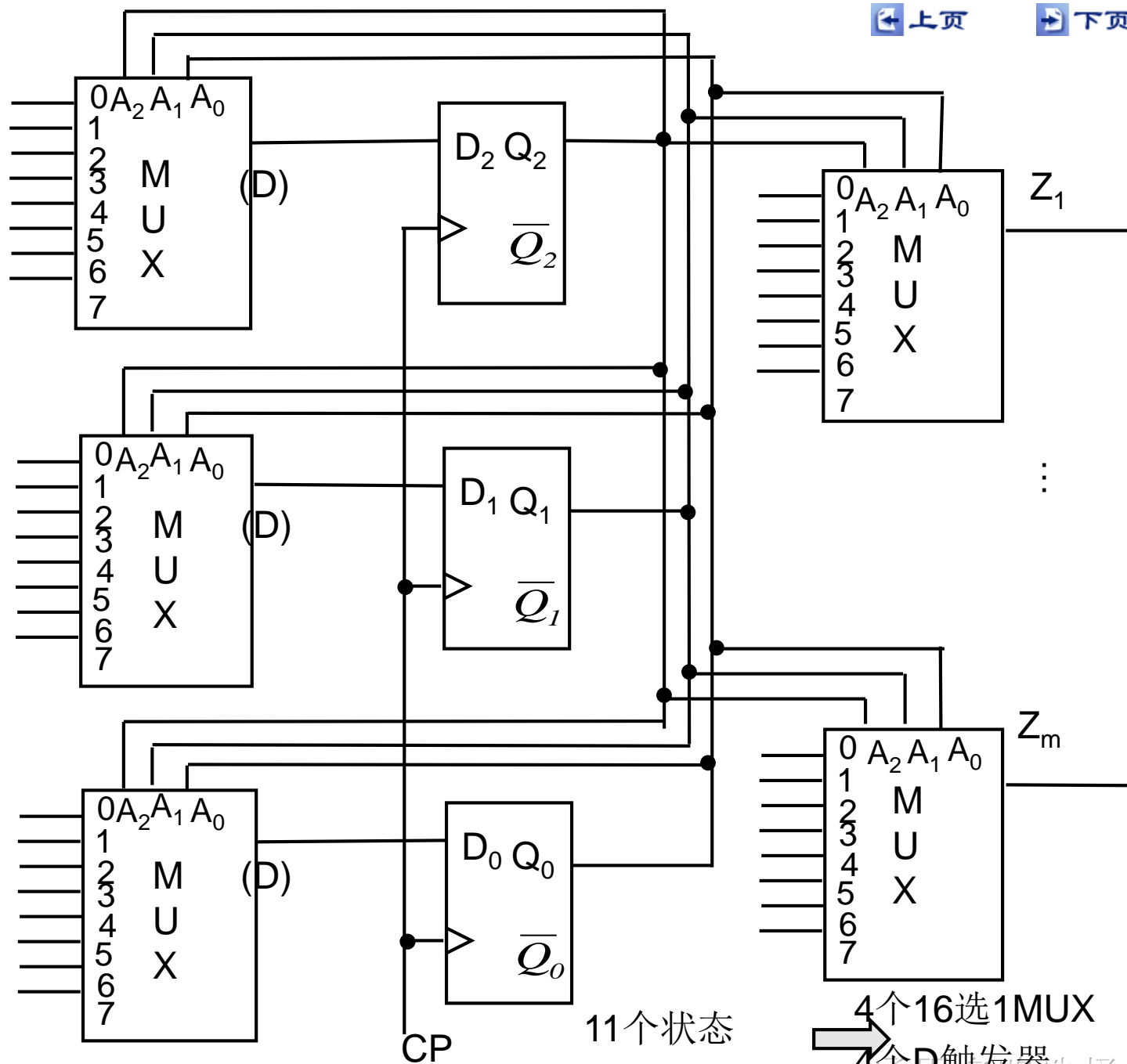

输出多路开关的数目取决输出变量个数

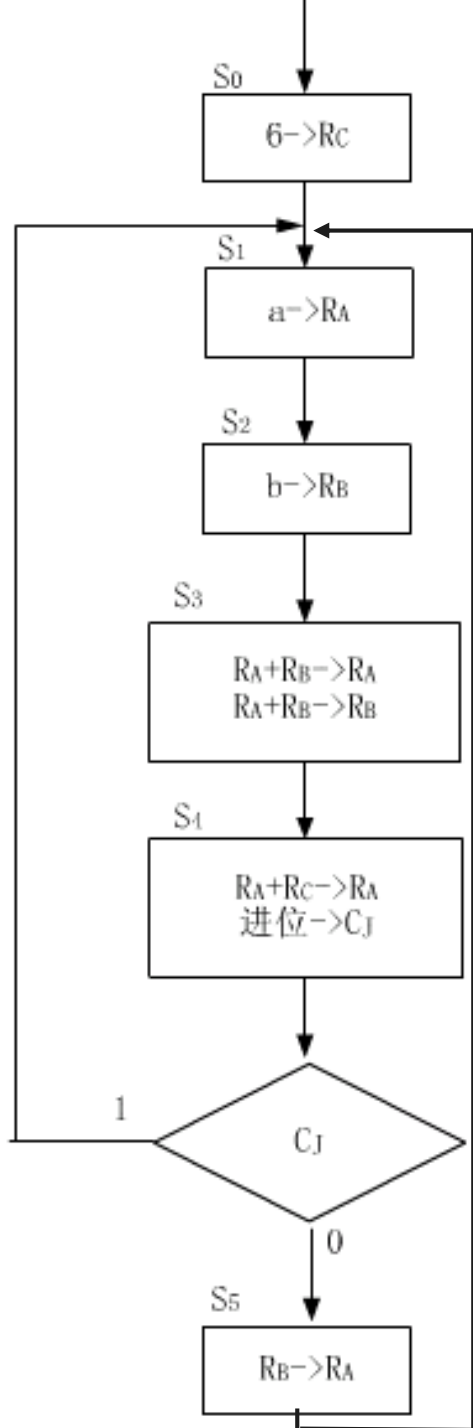

1	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>1</sub> <sup>n+1</sup>	Q <sub>0</sub> <sup>n+1</sup>	条件	
S <sub>0</sub>	0	0	0	S <sub>1</sub>	0	0	1	
S <sub>1</sub>	0	0	1	S <sub>2</sub>	0	1	0	
S <sub>2</sub>	0	1	0	S <sub>3</sub>	0	1	1	
S <sub>3</sub>	0	1	1	S <sub>4</sub>	1	0	0	
S <sub>4</sub>	1	0	0	S <sub>5</sub>	1	0	1	$\overline{C_J}$
				S <sub>1</sub>	0	0	1	C <sub>J</sub>
S <sub>5</sub>	1	0	1	S <sub>1</sub>	0	0	1	

 



## 6.4.4 定序型控制器


定序型控制器的设计思想：

定序型控制器的基本思想是一对应一法，即ASM流程图有多少个状态，则使用多少个触发器，并依赖一组最新的代码实现状态转换。


【例9】有一个数字比较系统，它能对两个二进制数进行比较。操作过程如下：先把两个数存入寄存器 $R_A$ 和 $R_B$ ，然后进行比较，最后将大数移入寄存器 $R_A$ 中。系统的方框图与ASM流程图如图6.18所示，请设计定序型控制器。

## 6.4.4 定序型控制器

数字比较系统框图及ASM流程图

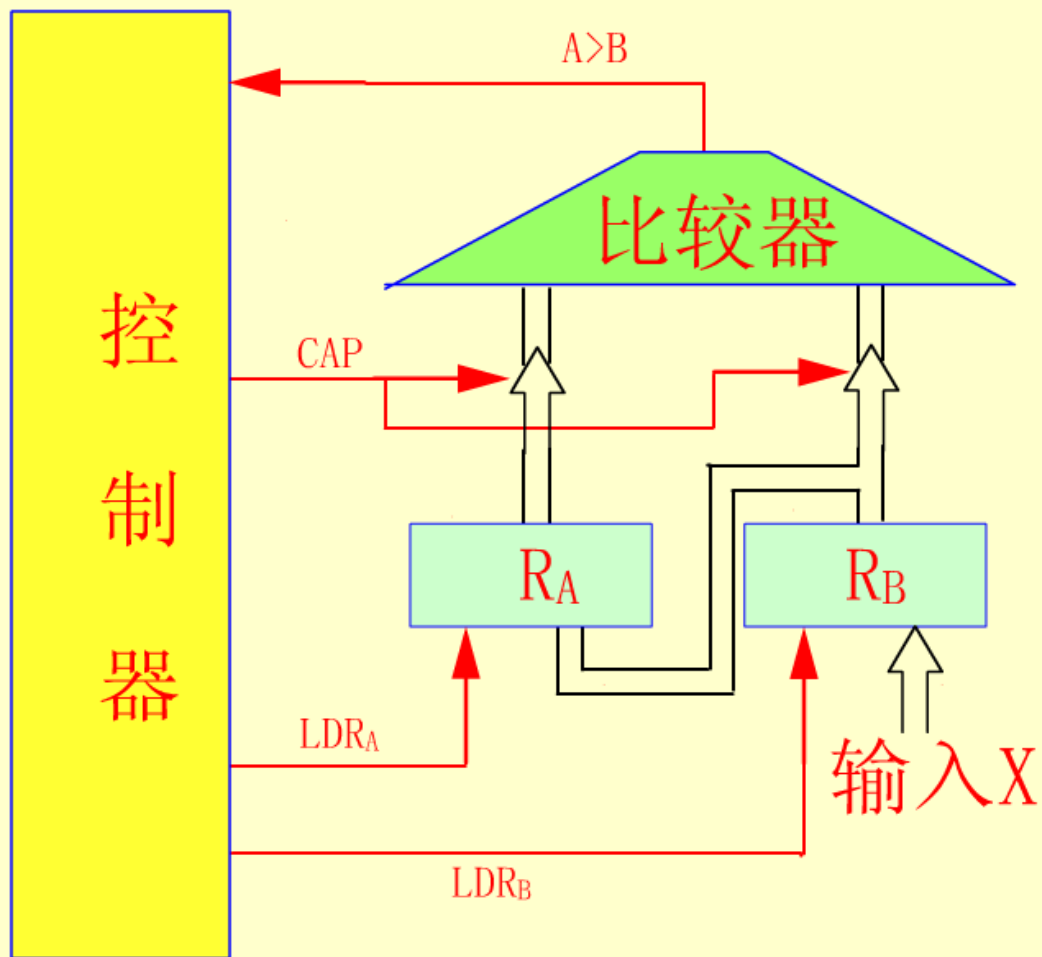

(a) 框图

 

(b) ASM流程图

解:

(1) 分析已知条件

该系统由控制器和执行部件两大部分组成，其中X为并行输入数据。A>B是比较结果指示信号（送往控制器）。控制器发出的三个控制命令是：

LDR<sub>A</sub>--寄存器R<sub>A</sub>打入控制信号

LDR<sub>B</sub>--寄存器R<sub>B</sub>打入控制信号

CAP--A数和B数送入比较器的使能控制信号

(2) 用一对一法对ASM流程图6.19 (a) 的状态进行编码

(3) 触发器命名为Q<sub>a</sub>、Q<sub>b</sub>、Q<sub>c</sub>、Q<sub>d</sub>，列出状态转移表。



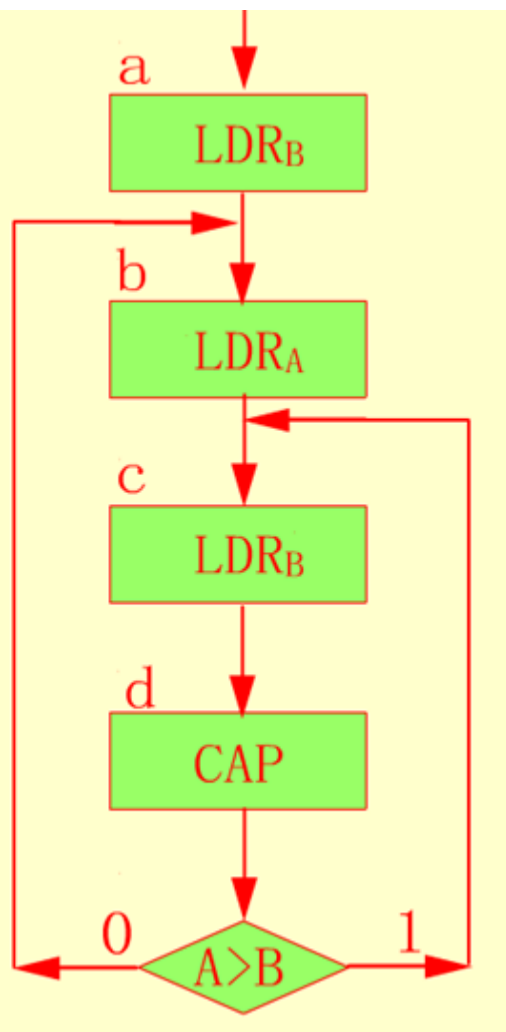


表6.5 状态转移真值表

PS (现态)				NS (次态)				转移条件 C
$Q_a$	$Q_b$	$Q_c$	$Q_d$	$Q_a(D)$	$Q_b(D)$	$Q_c(D)$	$Q_d(D)$	
1	0	0	0	0	1	0	0	四个触发器初始化清 0
0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	1	0	
				0	1	0	0	$A \leq B$

(4) 选用D触发器，按 $NS = \sum PS \cdot C$ 公式写出次态激励方程：

$$Q_a(D) = \overline{Q_a + Q_b + Q_c + Q_d}$$

$$Q_b(D) = Q_a + \overline{(A > B)} \cdot Q_d$$

$$Q_c(D) = Q_b + Q_d \cdot (A > B)$$

$$Q_d(D) = Q_c$$

(5) 由ASM流程图写出控制命令表达式

$$LDR_B = (Q_a + Q_c) \cdot T_2 \quad ; \text{脉冲控制信号}$$

$$LDR_A = Q_b \cdot T_2 \quad ; \text{脉冲控制信号}$$

$$CAP = Q_d \quad ; \text{电位控制信号}$$

其中 $LDR_B$ 和 $LDR_A$ 是脉冲控制信号，需要用 $T_2$ 节拍时间相与。

(6) 画出控制器的具体电路图

$$Q_a(D) = \overline{Q_a + Q_b + Q_c + Q_d}$$

$$Q_b(D) = Q_a + (\overline{A > B}) \cdot Q_d$$


$$Q_c(D) = Q_b + Q_d \cdot (A > B)$$

$$Q_d(D) = Q_c$$

$$LDR_B = (Q_a + Q_c) \cdot T_2$$

$$LDR_A = Q_b \cdot T_2$$

$$CAP = Q_d$$

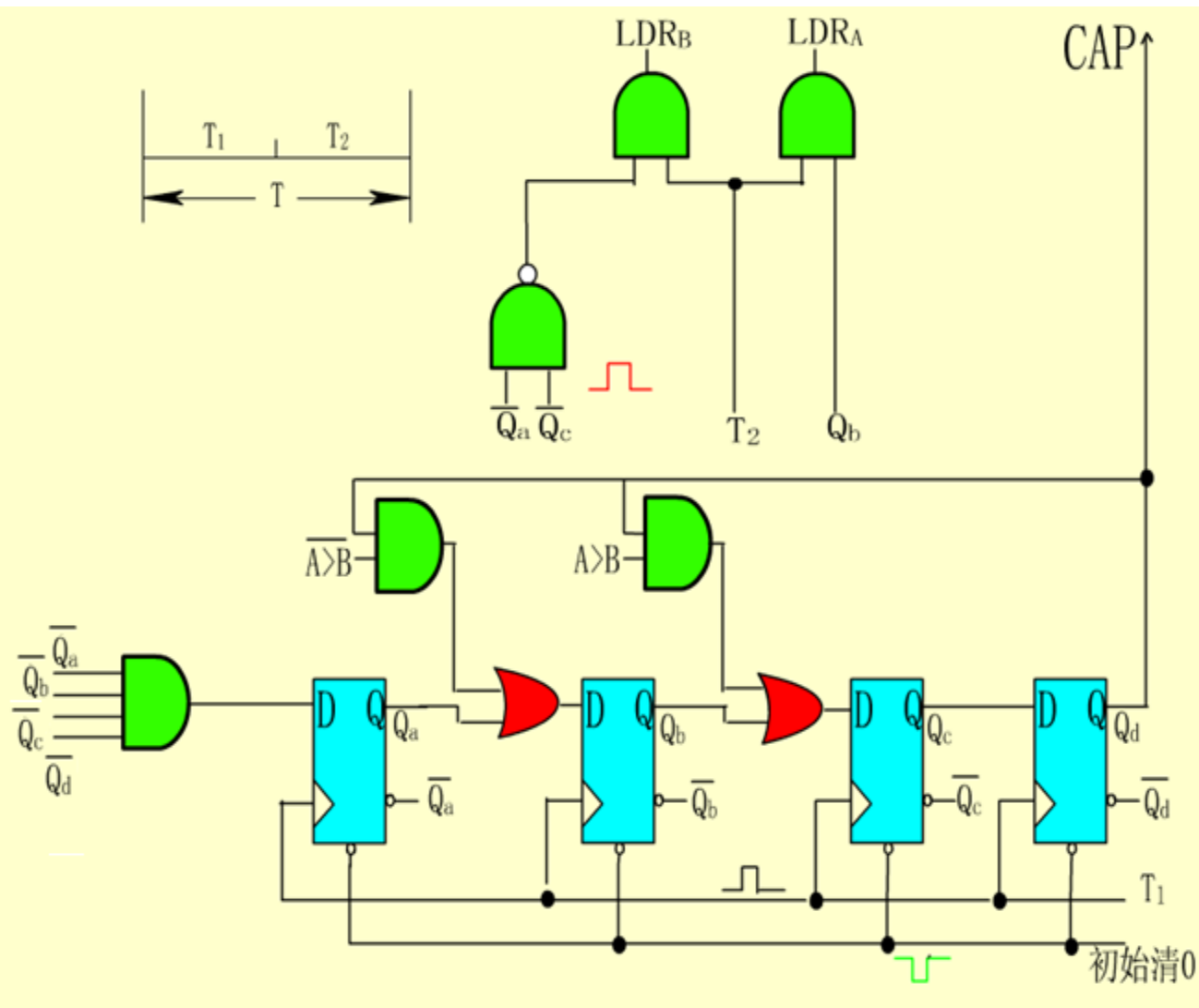

### 三、定序型控制器

#### 基本思想

一个状态对应一个触发器，一对一法

现态				次态				
$Q_a$	$Q_b$	$Q_c$	$Q_d$	$Q_a(D)$	$Q_b(D)$	$Q_c(D)$	$Q_d(D)$	转移条件
1	0	0	0	0	1	0	0	初始 $Q_a=1$
0	1	0	0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	0	1	0	$A > B$
0	0	0	1	0	1	0	0	$\overline{A > B}$

$$Q_a(D) = 0$$

$$Q_b(D) = Q_a + Q_d(\overline{A > B})$$


$$Q_c(D) = Q_b + Q_d(A > B)$$

$$Q_d(D) = Q_c$$

$$LDR_B = (Q_a + Q_c)T_2$$

$$LDR_A = Q_bT_2$$

$$CAP = Q_d$$

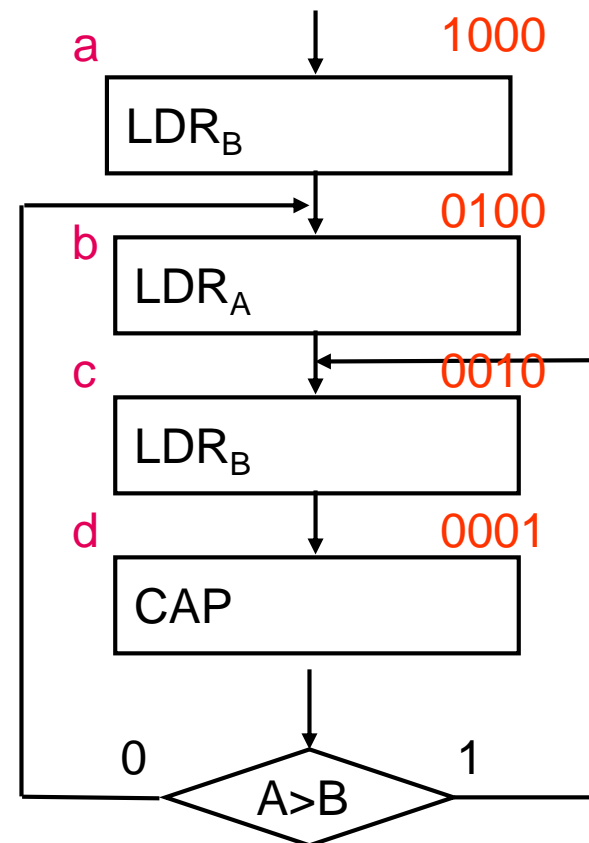

$$Q_a(D) = 0$$

$$Q_b(D) = Q_a + Q_d(A > B)$$


$$Q_c(D) = Q_b + Q_d(A > B)$$

$$\mathcal{Q}_d(D) = \mathcal{Q}_c$$

$$LDR_B = (Q_a + Q_c)T_2$$

$$LDR_A = Q_b T_2$$

$$CAP = Q_d$$

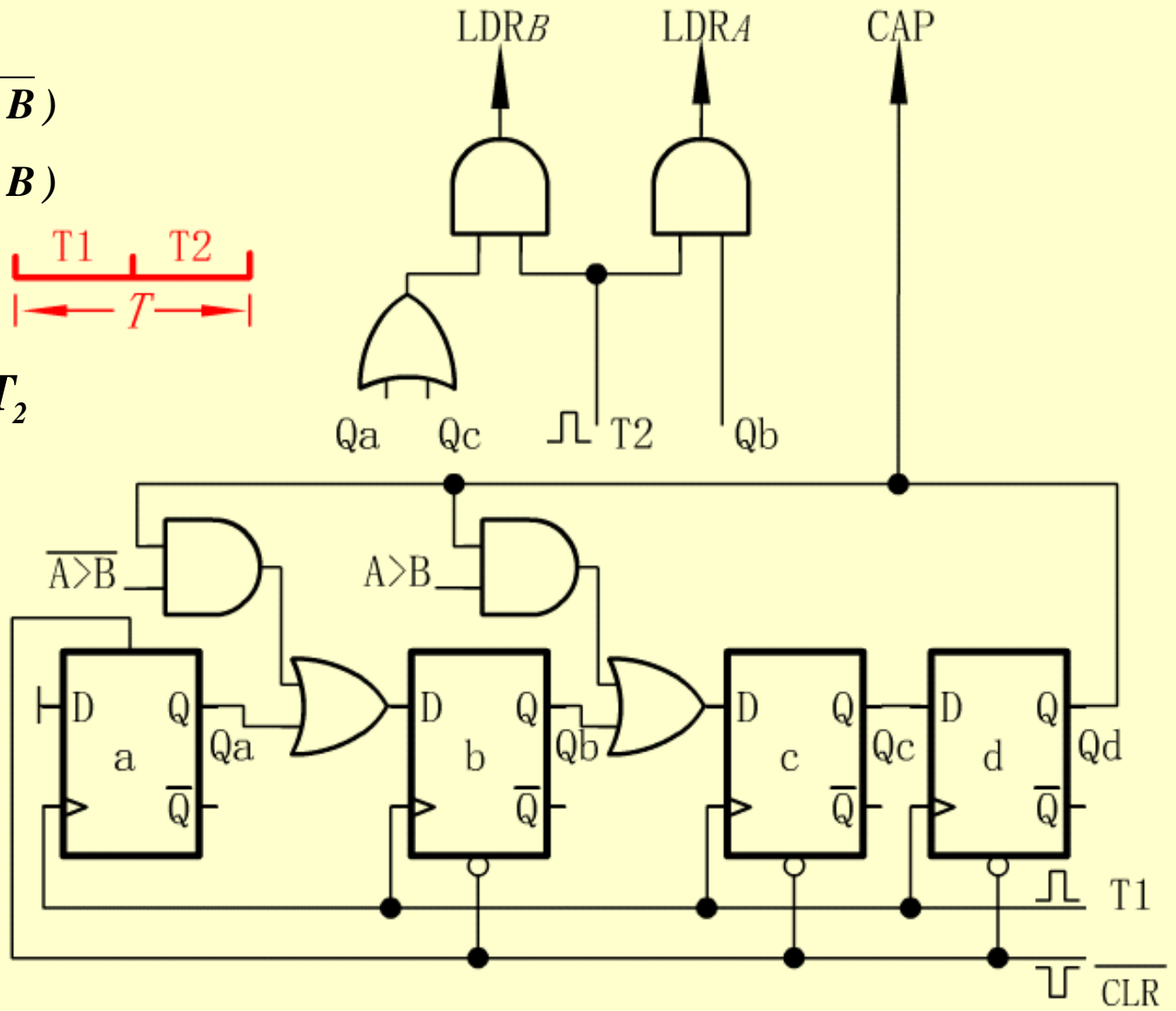


## 6.5 数字系统设计实例

6.5.1 由顶向下一子系统的划分

6.5.2 小型控制器的实现方案

# 6.1.1 一个数字系统实例

## 药片装瓶计数显示数字系统基本框图

 

## 导入


本章前面介绍的数字系统设计方法是一种由顶向下的方法，其过程大致分为三步：


- ①确定初步方案；
- ②子系统划分，确定详细方案；
- ③选用子系统，完成具体设计。

下面通过药片装瓶控制数字系统设计实例，进一步体验数字系统的设计方法和过程，并取得实践经验。



## 6.5.1 由顶向下一子系统的划分

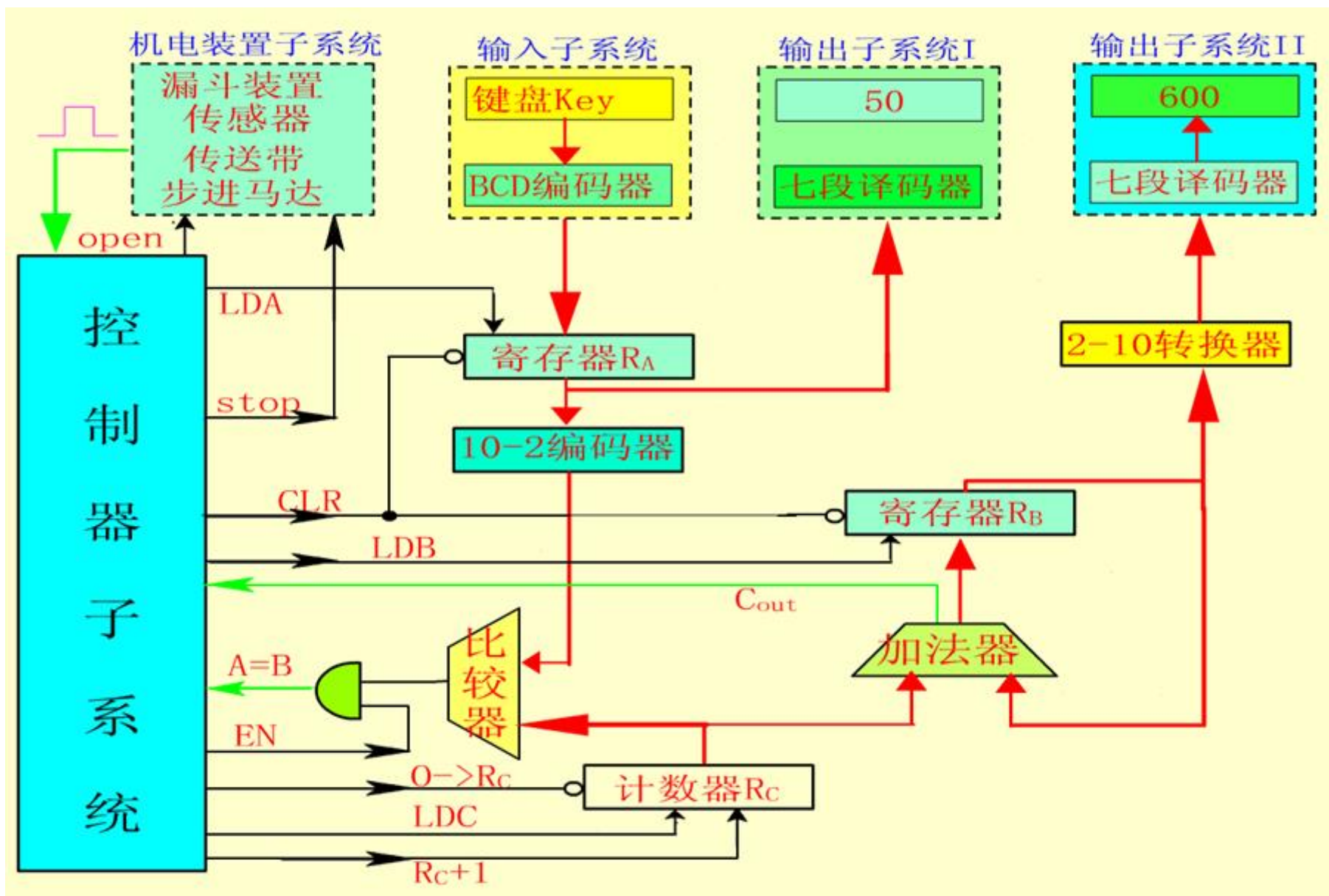

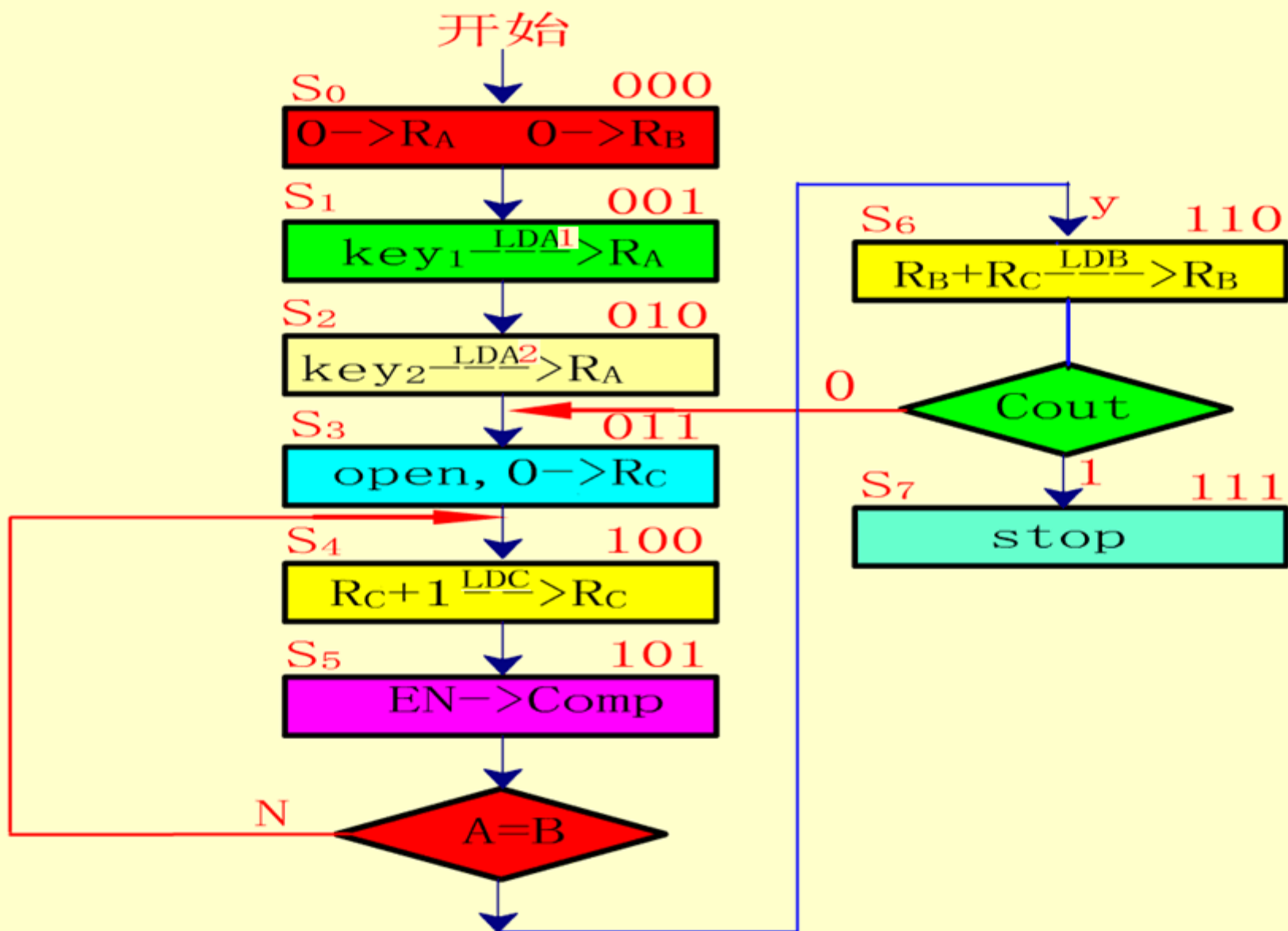

药片装瓶控制数字系统ASM流程图

表 6.8 状态转移真值表

PS				NS				
状态名	A	B	C	状态名	A(D)	B(D)	C(D)	转移条件
$S_0$	0	0	0	$S_1$	0	0	1	
$S_1$	0	0	1	$S_2$	0	1	0	
$S_2$	0	1	0	$S_3$	0	1	1	
$S_3$	0	1	1	$S_4$	1	0	0	
$S_4$	1	0	0	$S_5$	1	0	1	
$S_5$	1	0	1	$S_4$	1	0	0	$(A=B)=0$
$S_5$	1	0	1	$S_6$	1	1	0	$(A=B)=1$
$S_6$	1	1	0	$S_3$	0	1	1	$C_{out}=0$
$S_6$	1	1	0	$S_7$	1	1	1	$C_{out}=1$

利用 $NS = \sum PC \cdot C$ 公式写出三个D触发器激励表达式:

$$A(D) = \overline{A}BC + A\overline{B} + AB\overline{C} \cdot C_{out}$$

$$B(D) = \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C \quad (A=B)$$

$$C(D) = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + AB$$

然后写出控制命令表达式如下:

$$CLR(0 \rightarrow R_A \cdot R_B) = S_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} \text{ (电位)}$$

$$LDA_1(key_1 \rightarrow R_A) = S_1 \cdot T_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} \cdot T_2 \text{ (脉冲)}$$

$$LDA_2(key_2 \rightarrow R_A) = S_2 \cdot T_2 = \overline{A}\overline{B}C \cdot T_2 \text{ (脉冲)}$$

$$open = S_3 = \overline{A}\overline{B}C \text{ (电位)}$$

$$0 \rightarrow R_C = S_3 = \overline{A}\overline{B}C \text{ (电位)}$$


$$R_C + 1 = S_4 = \overline{A}\overline{B}C \text{ (电位)}$$

$$LDC = S_4 \cdot T_2 = \overline{A}\overline{B}C \cdot T_2 \text{ (脉冲)}$$

$$EN = S_5 = \overline{A}\overline{B}C \text{ (电位)}$$

$$LDB = S_6 \cdot T_2 = \overline{A}B\overline{C} \cdot T_2 \text{ (脉冲)}$$
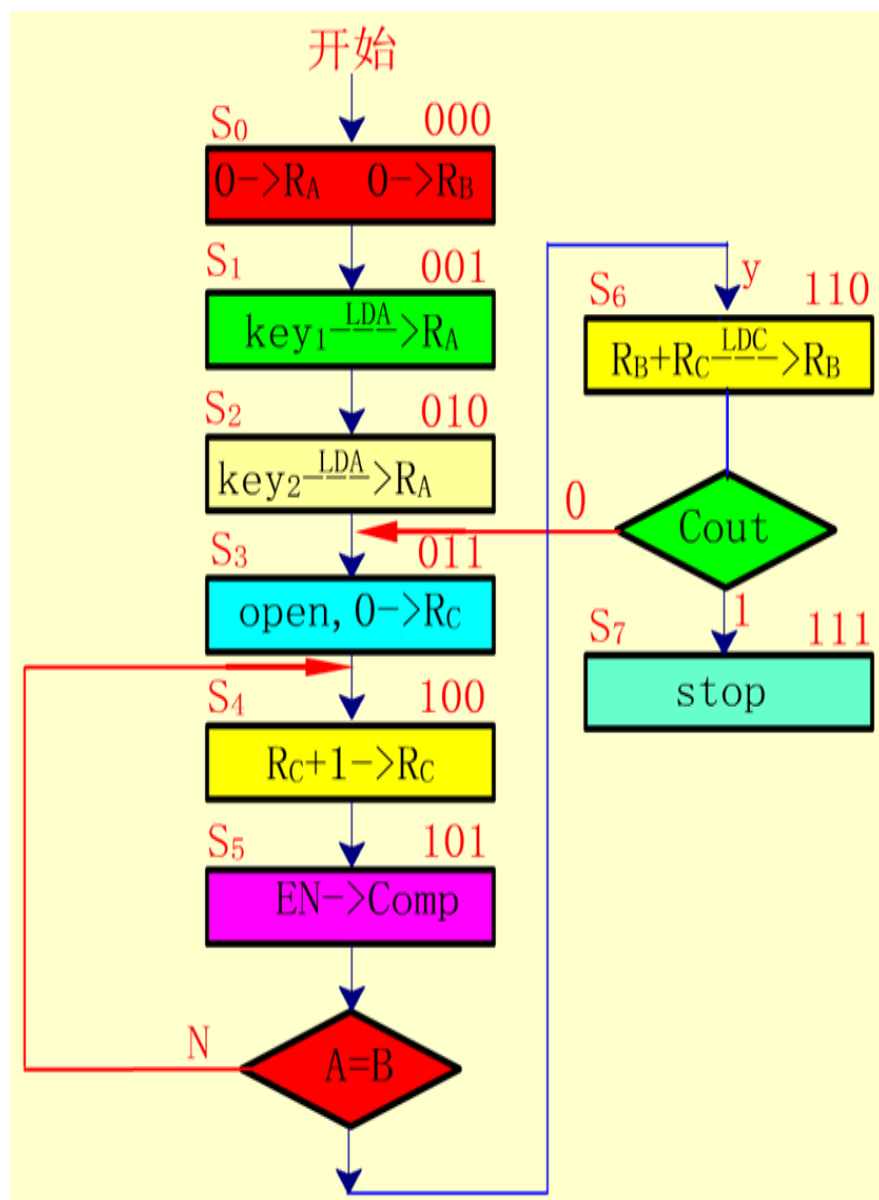
$$stop = S_7 = \overline{A}B\overline{C} \text{ (电位)}$$



# 小型控制器逻辑方案图

